

**GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS
SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN**

TECHNIKA (ELEKTRIES) HG

LET WEL

Alle logiese benaderings en gevolgtrekkings moet volle krediet ontvang.

**VRAAG 1
WISSELSTROOMTEORIE**

$$1.1 \quad X_L = 2\pi fL \qquad X_C = X_C = \frac{1}{2\pi fc}$$

$$1.1.1 \quad = 2 \times 3,14 \times 50 \times 200 \times 10^{-3}$$

$$= \underline{62,8 \ \Omega}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3,14 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$= \underline{31,84 \ \Omega}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$= \sqrt{(10)^2 + (62,8 - 31,8)^2}$$

$$= \underline{32,57 \ \Omega} \qquad (9)$$

$$1.1.2 \quad \cos \theta = \frac{R}{z}$$

$$= \frac{10}{32,57}$$

$$= \underline{0,30} \longrightarrow \qquad (2)$$

$$1.1.3 \quad I_r = I_t \sin \varnothing \quad (\text{as } \cos \varnothing = 0,30 \text{ dan is } \sin \varnothing = 0,95) \\ \varnothing = 72,5^\circ$$

$$\text{Bepaal eers } I_t = \frac{V_t}{Z_t} = \frac{250}{32,57} = \underline{7,67 \text{ Amp}} \rightarrow$$

$$I_r = I_t \sin \varnothing \\ I_r = 7,67 \times 0,95 \\ = \underline{7,31 \text{ Amp}} \rightarrow \quad (7)$$

$$1.2.1 \quad W = 628 \\ W = 2 \pi f \\ f = \frac{W}{2\pi}$$

$$= \frac{628}{2 \times 3,14}$$

$$= \underline{100 \text{ Hz}} \rightarrow \quad (3)$$

$$1.2.2 \quad f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{Lc}}$$

$$\frac{1}{2 \times 3,14 \times \sqrt{50 \times 10^{-3} \times 200 \times 10^{-6}}}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3,14 \times 0,0032}$$

$$= \underline{49,8 \text{ Hz}} \rightarrow \quad (6)$$

$$1.2.3 \quad Z = \frac{L}{CR}$$

$$\frac{50 \times 10^{-3}}{200 \times 10^{-6} \times 10}$$

$$= \underline{25 \Omega} \rightarrow \quad (3)$$

$$\begin{aligned}
 1.3.1 \quad R &= \frac{V_g}{I_g} \\
 &= \frac{50}{5} \\
 &= \underline{10 \Omega} \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1.3.2 \quad Z &= \frac{V_{ws}}{I_{ws}} \\
 &= \frac{140}{7} \\
 &= \underline{20 \Omega} \\
 X_L &= \sqrt{Z^2 - R^2} \\
 &= \sqrt{20^2 - 10^2} \\
 &= \sqrt{300} \\
 &= \underline{17,32 \Omega}
 \end{aligned}$$

$$X_L = 2\pi f_L$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{17,32}{2 \times 3,14 \times 60} = \underline{0,045} = \underline{45\text{mH}} \quad (9)$$

$$\begin{array}{ccc}
 1.4 & \begin{array}{c} \uparrow X_C \\ X_L = X_C \\ R = Z \\ R \\ \hline Z \\ \downarrow X_C \end{array} & \text{OF} & \begin{array}{c} \uparrow V_L \\ \emptyset = 0^\circ \\ V_t \\ \hline V_r \\ \downarrow V_C \end{array} \\
 & & & (4)
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 1.5.1 \quad X_L &= 2\pi fL - f \quad \text{verhoog} - X_L \text{ verhoog} - I \text{ verklein} \\
 &\text{want} \quad I_L = \frac{V_t}{X_L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1.5.2 \quad X_C &= \frac{1}{2\pi fc} - f \text{ verhoog} - X_C \text{ verklein} - I \text{ verhoog} \\
 &\text{want} \quad I_C = \frac{V_t}{X_C} \quad (4)
 \end{aligned}$$

[50]

VRAAG 2
EEN- EN DRIEFASIGE WISSELSTROOMSTELSELS

$$\begin{aligned}
 2.1.1 \quad P &= \sqrt{3} I_L V_L \cos \varnothing \\
 2000 &= 1,73 \times I_L \times 380 \times 0,95 \times 0,9 \\
 I_L &= \frac{20000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,95 \times 0,9} \\
 &= \underline{35,54 \text{ A}} \quad (4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2.1.2 \quad I_f &= \frac{I_L}{\sqrt{3}} \\
 &= \frac{35,54}{\sqrt{3}} \\
 &= \underline{20,52 \text{ A}} \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2.1.3 \quad V_f &= V_L \\
 &= \underline{380 \text{ V}} \quad (2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2.1.4 \quad Z_f &= \frac{V_f}{I_f} \\
 &= \frac{380}{20,52} \\
 &= \underline{18,52 \Omega} \quad (3)
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 2.1.5 \quad R_f &= \frac{V_f}{I_f} \\
 &= \frac{380}{20,5} \\
 &= \underline{18,5 \Omega} \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2.2.1(a) \quad P_s &= V_t \times I_t \\
 &= 220 \times 30 \\
 &= 6600 \text{ VA} \\
 &= \underline{6,6 \text{ kVA}} \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad P_a &= V_t \times I_t \times \cos \varnothing \\
 &= 220 \times 30 \times 0,8 \\
 &= \underline{5,28 \text{ kW}} \quad (3)
 \end{aligned}$$

(c) $\cos \varnothing = 0,8$
 $\varnothing = \cos^{-1} 0,8$
 $= 36,87^\circ$ (2)

2.2.2 Skaal 1 cm = 3A

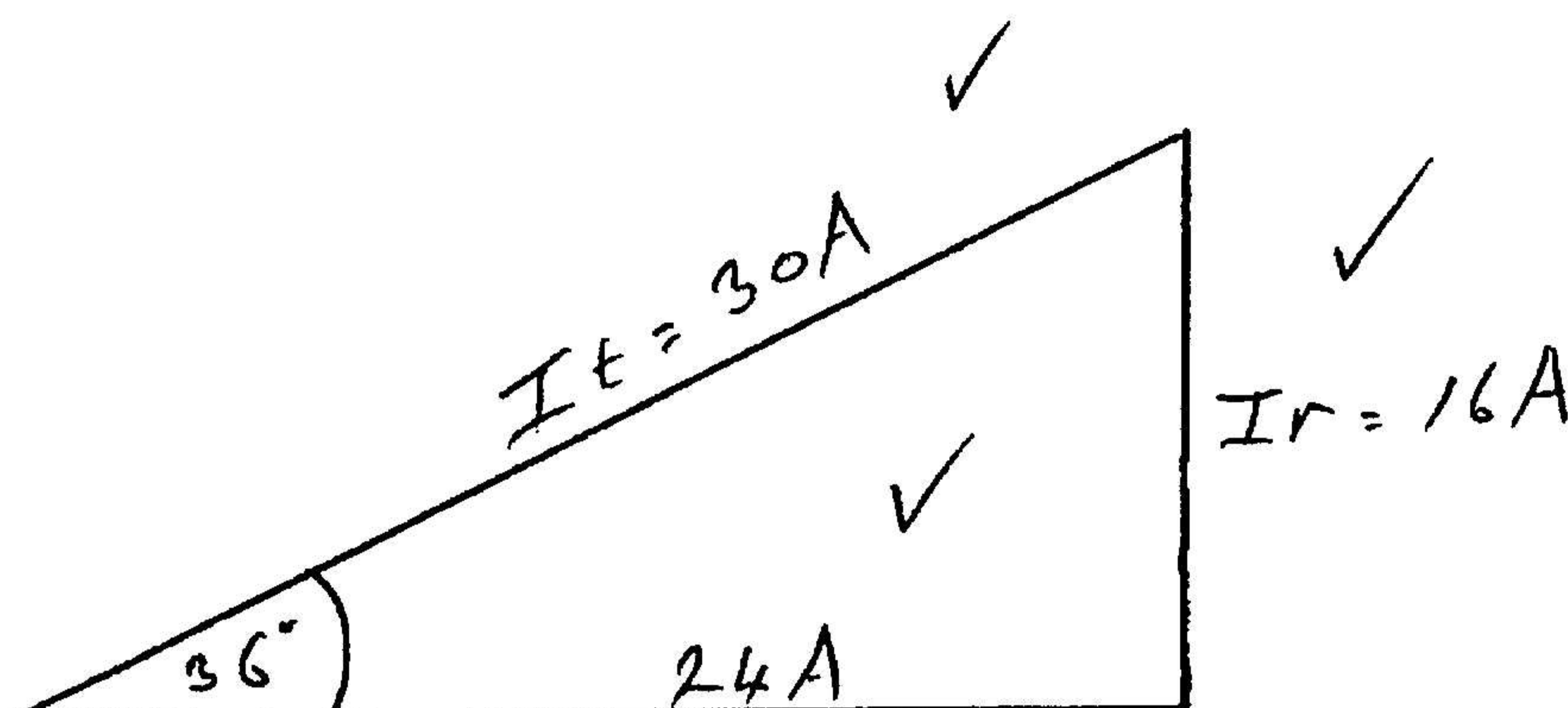

$I_a = 24 \text{ A}$
 $I_r = 16 \text{ A}$

(5)

- 2.3 * Meer doeltreffend - Meer spanningswaardes.
 * Totale stroom kan oor aparte kringe versprei word.
 * Dieselfde grootte raam lewer groter drywing, ens.

(enige twee)

(2)
 [30]

VRAAG 3 TRANSFORMATORS

3.1 $V_{LA} = \sqrt{3} V_f$

3.1.1 $= \sqrt{3} \times 6600$
 $= 11,43 \text{ kV}$ \longrightarrow

(3)

3.1.2 $V_{LA} = V_{L1}$
 $= 11,43 \text{ kV}$ \longrightarrow

(2)


3.1.3 $V_{f1} = V_{L1}$
 $11,43 \text{ kV}$ \longrightarrow

(2)

$$\begin{aligned}
 3.1.4 \quad \frac{N_1}{N_2} &= \frac{V_{f1}}{V_{f2}} \\
 V_{f2} &= \frac{N_2 \times V_{f1}}{N_1} \\
 &= \frac{1 \times 11,43}{50} \\
 &= 0,22 \text{ kV} \\
 &= 228 \text{ V} \longrightarrow
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
 3.1.5 \quad V_{L_2} &= \sqrt{3} \times V_{f2} \\
 &= \sqrt{3} \times 228 \text{ V} \\
 &= 394,9 \text{ V} \longrightarrow
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

3.2.1

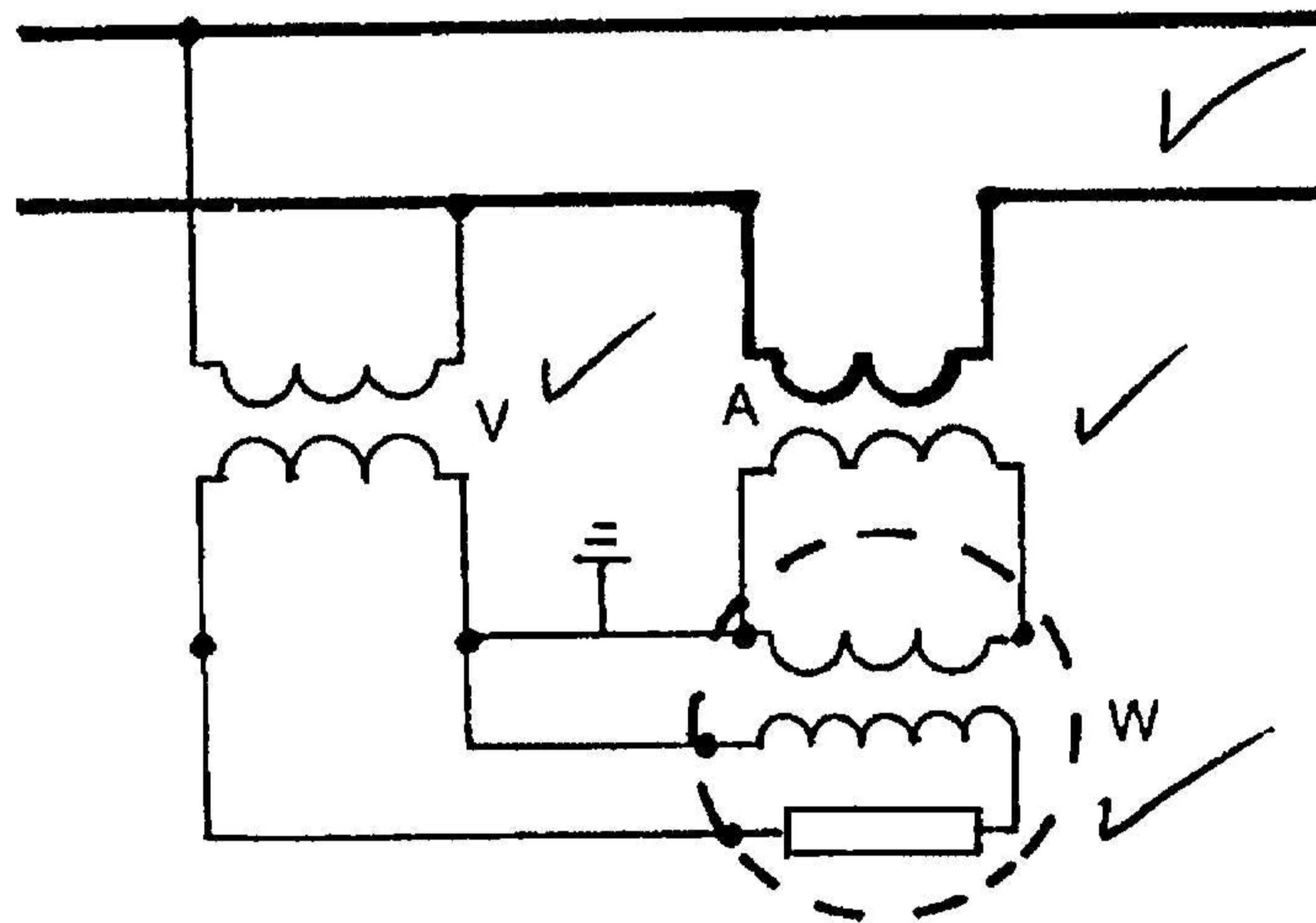

Wattmeter in 'n kring

(4)

$$3.2.2 \quad \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{300}{5} = \frac{60}{1}$$

$$\text{dus} = \frac{N_1 : N_2}{1:60} \longrightarrow$$

(3)

$$3.3 \quad I_S = \frac{P_S}{V_S} = \frac{45000}{750} = \underline{\underline{60A}} \rightarrow$$

$$\frac{N_P}{N_S} = \frac{I_S}{I_P}$$

$$I_P = \frac{N_S \times I_S}{N_P} = \frac{750 \times 60}{1000} = \underline{\underline{450}} \rightarrow$$

$$I_G = I_S - I_P = 60 - 45 = \underline{\underline{15A}} \rightarrow$$

(8)

3.4 Verdeel die kern van die transformator met lamelplaatjies.

(2)

[30]

VRAAG 4 WISSELSTROOMMOTORS

$$4.1.1 \quad f = \frac{1}{T}$$

$$= \frac{1}{0,02}$$

$$= \underline{\underline{50 \text{ Hz}}} \rightarrow$$

(3)

$$4.1.2 \quad N_s = \frac{f}{p}$$

$$= \frac{50}{2}$$

$$= \underline{\underline{25 \text{ r/p sek.}}}$$

$$\begin{aligned} N_r &= N_s (S \times N_s) \\ &= 25 - (0,04 \times 25) \\ &= 25 - 1 \\ &= \underline{\underline{24 \text{ r/p sek.}}} \rightarrow \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} 4.1.3 \quad f(\text{rotor}) &= N_s - N_r \\ &= 25 - 24 \\ &= \underline{\underline{1 \text{ Hz}}} \rightarrow \end{aligned}$$

(2)

- 4.2 By sterverbinding is die fasespanning $\sqrt{3}$ die lynspanning, dus word die aansitstroom met 57% beperk. (2)

Sodra die motor $\pm 75\%$ volspoed bereik het, skakel die windings oor na delta waar fasespanning nou gelyk is aan lynspanning en volle stroom kan nou getrek word. (2)


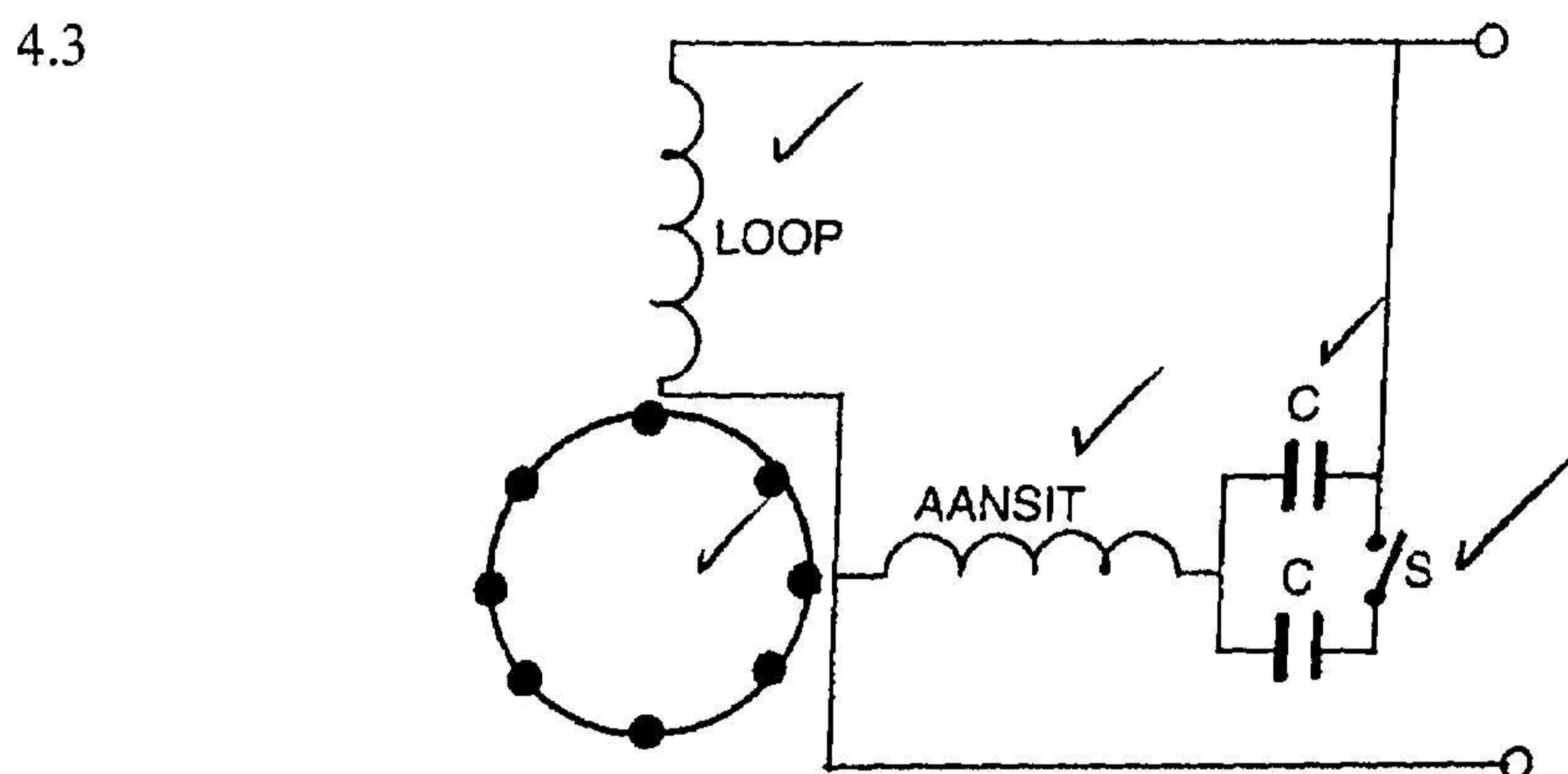


Fig. 4.28 Kapasitorloopmotor

- 4.4 Die kapasitorloopmotor het tydens aansit 'n ekstra kapasitor in parallel wat meer kapasitansie beteken asook groter aansitwringkrag m.b.t. 'n kapasitormotor. (5)

Die loopwringkrag van 'n kapasitorloopmotor is ook groter, aangesien een kapasitor en die aansitspoel heeltyd in die kring bly. (5)

- 4.5 (6)

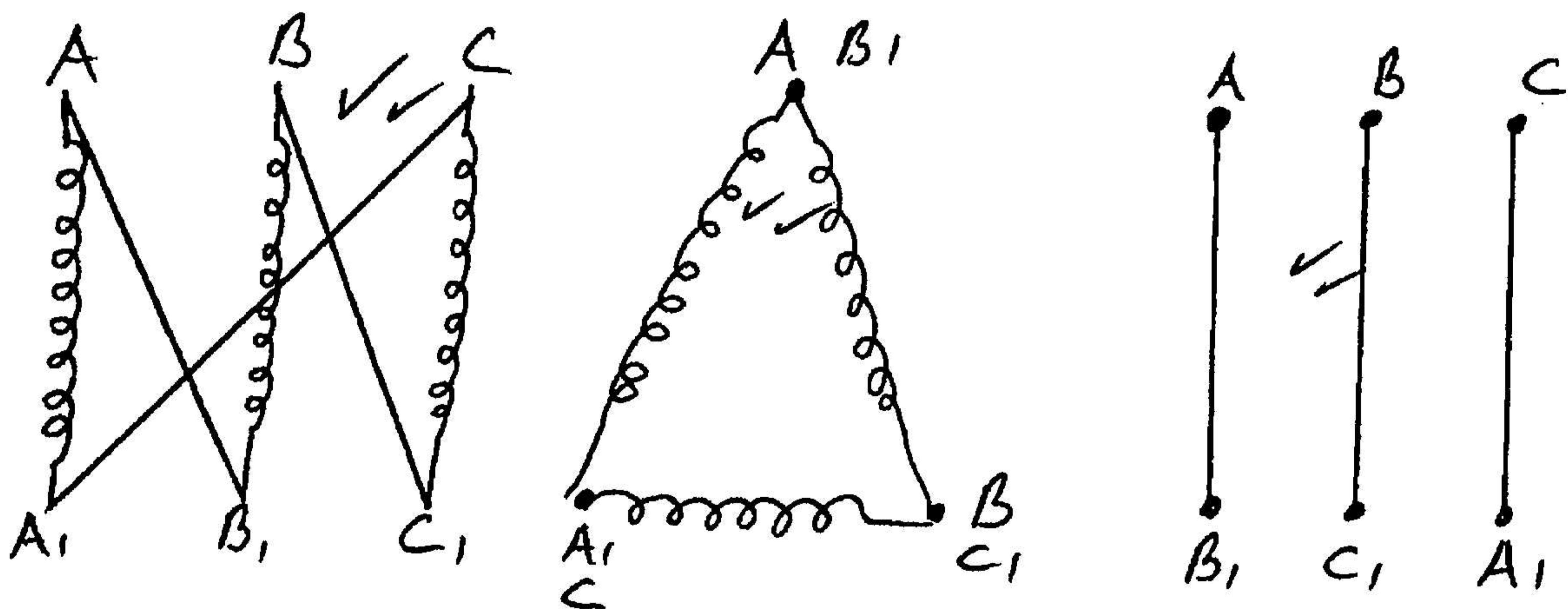

- 4.6 Sodra die rotor en sincrone spoed dieselfde is, sal daar nie 'n relatiewe beweging tussen die geleier en magneetveld wees nie en 'n EMK sal dan nie in die rotor geïnduseer word nie. (1)

[30]

**VRAAG 5
HALFGELEIERS**

- 5.1.1 I en J
- 5.1.2 D en F
- 5.1.3 B en G
- 5.1.4 A en E
- 5.1.5 C en H

(10)

- 5.2 *Onderbreek die Anode-Katodetoevoer
- *Verminder die houstroom onder drempelwaarde

(4)

5.3


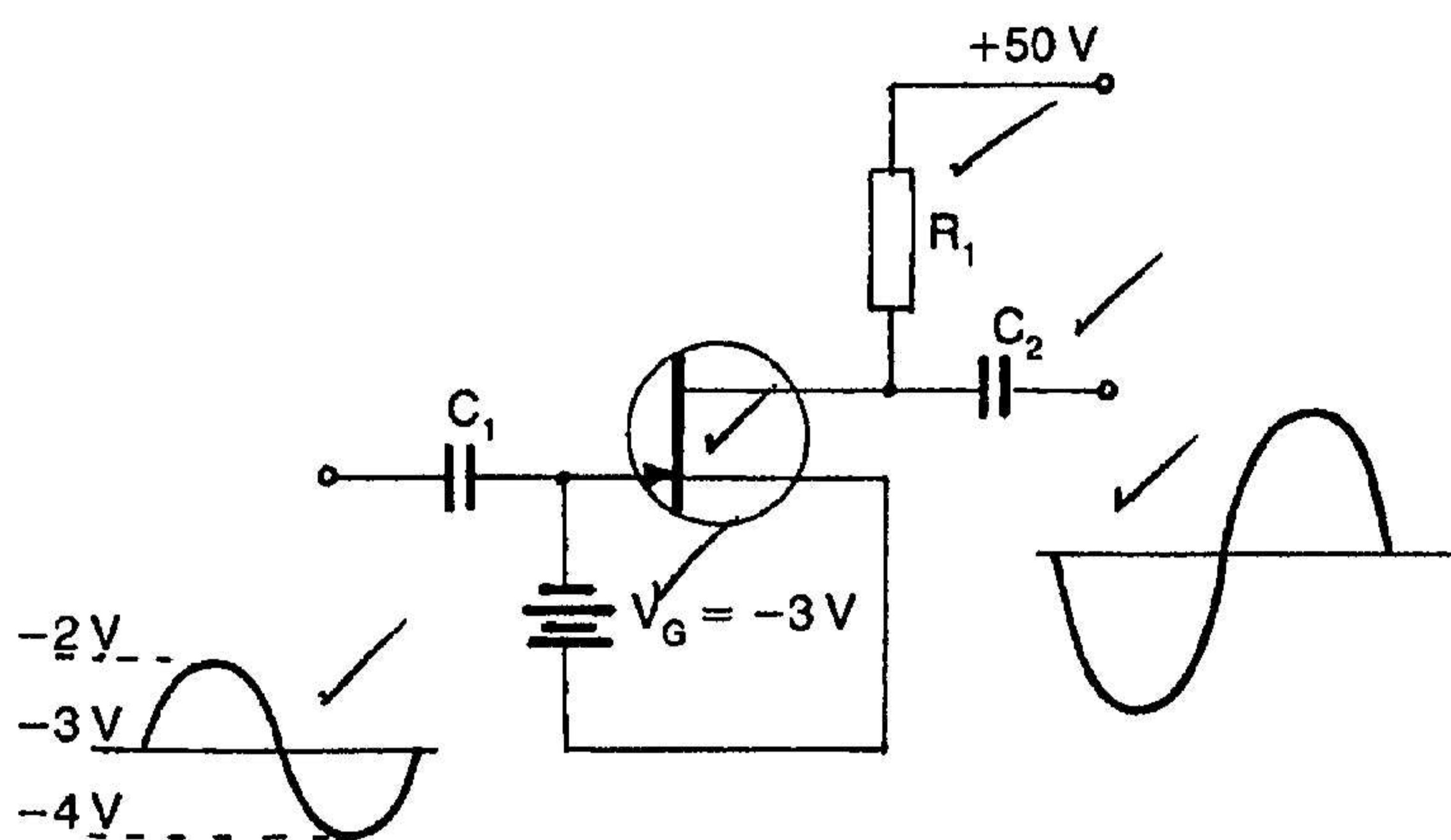


Fig. 5.24 Eenvoudige versterkerstroombaan


(6)
[20]

5.4

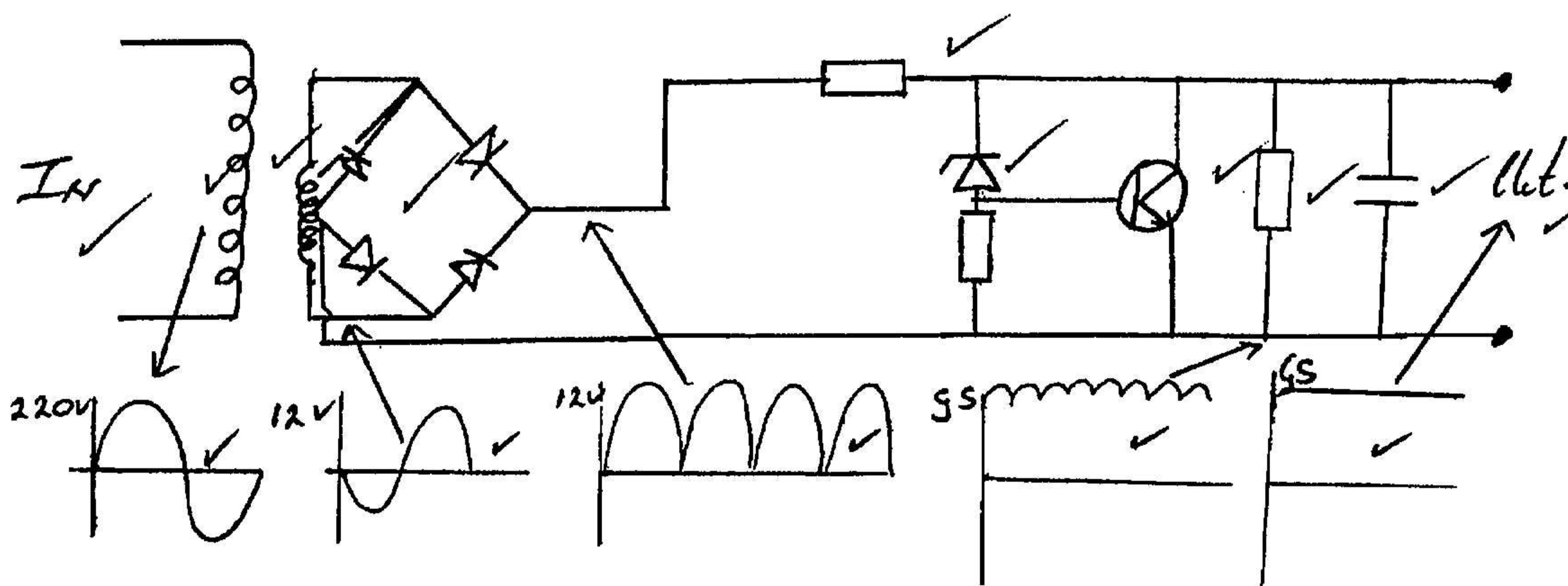

(15)

5.5

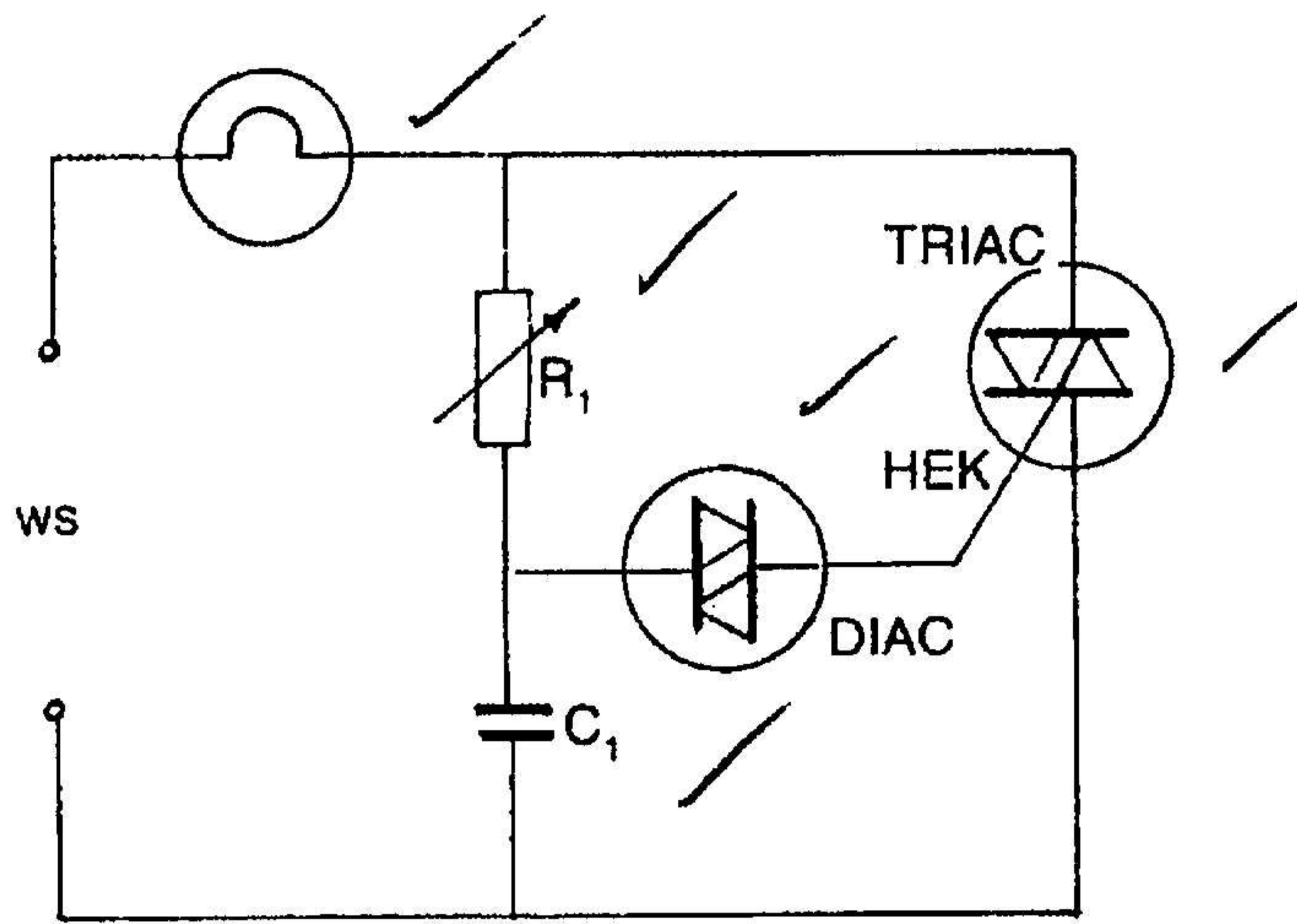


Lampdamping met behulp van 'n triac

(5)
[40]

**VRAAG 6
VERSTERKERS**

6.1

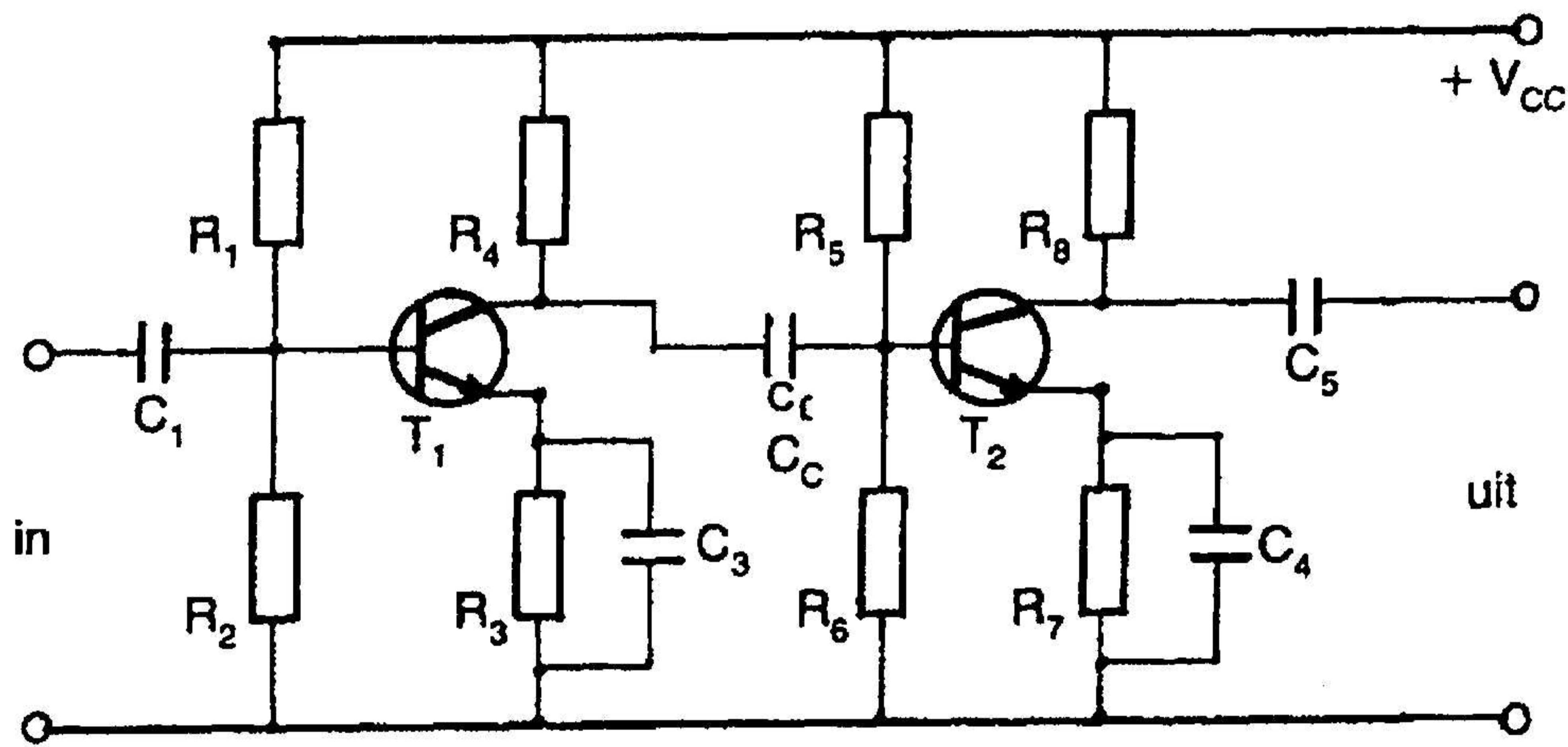

one mark per component
(enige een)

OF

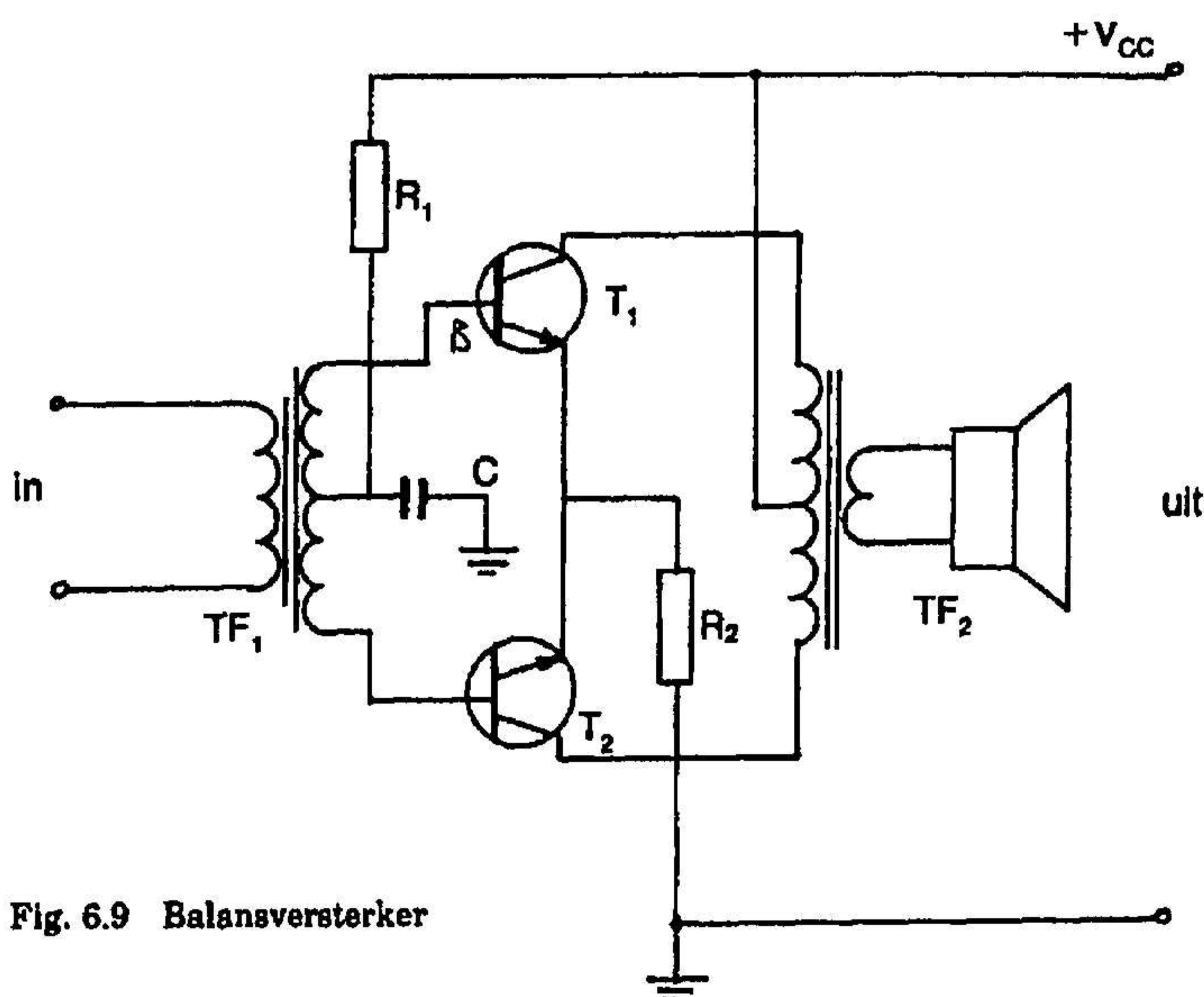


Fig. 6.9 Balansversterker


(een punt per komponent)

(15)

$$\begin{aligned}
 6.2 \quad \text{Drywings N} &= 10 \log \frac{P_2}{P_1} \\
 &= 10 \log \frac{1000}{500} \\
 &= 10 \log 2 \\
 &= 10 \times 0,301 \\
 &= \underline{3\text{dB}}
 \end{aligned}$$

(3)

6.3

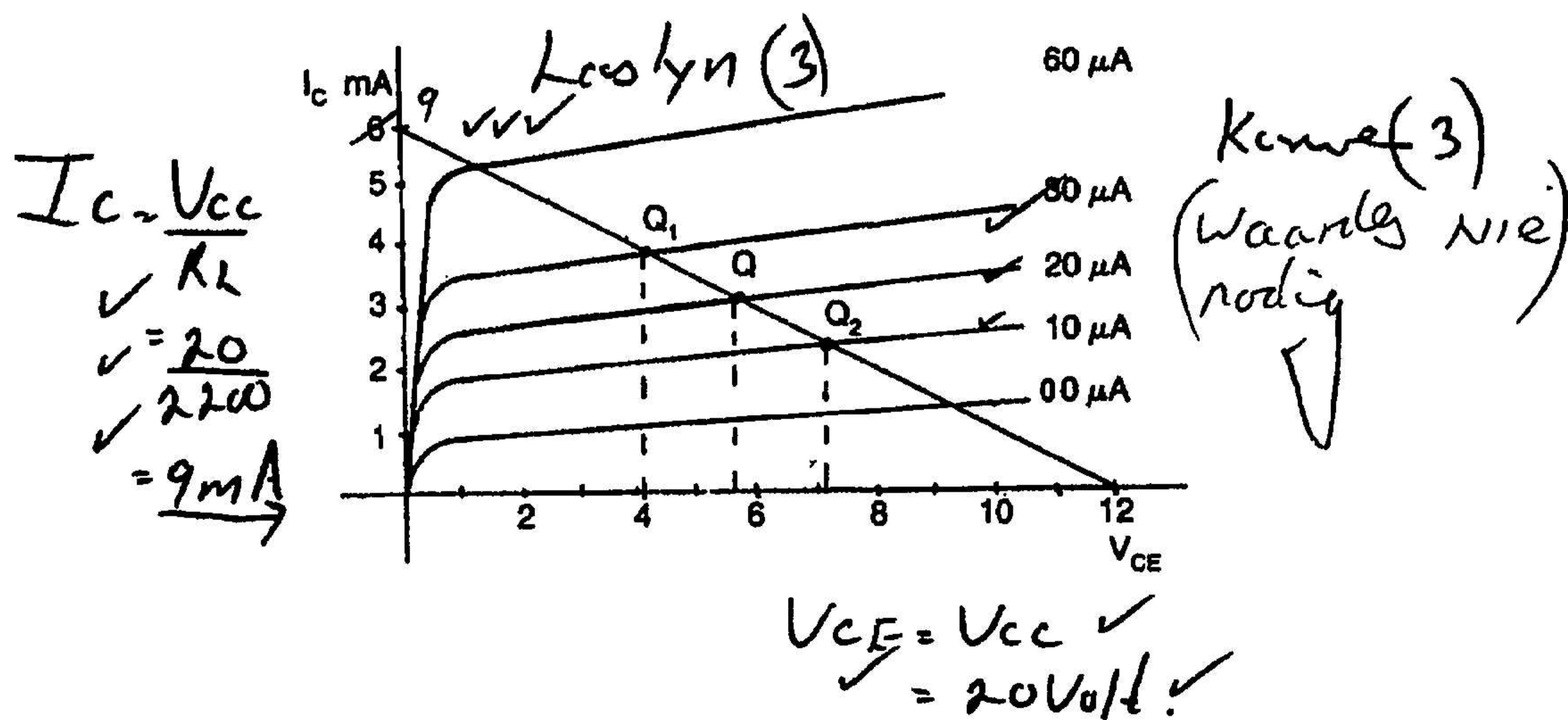(12)
[30]

VRAAG 7 OSSILLATORS


- 7.1.1 Kristalbeheerde Hartley-ossillator (2)
- 7.1.2 Voorspanningsnetwerk vir Transistor T. (2)
- 7.1.3 C1 en L1 (2)
- 7.1.4 Y1 (2)
- 7.1.5 A.g.v. impedansieveranderinge van 'n kristal kan terugvoer verander word. (2)
- 7.2.1 Deel van die infase uitsetsein word teruggevoer na die insetsein om dit te versterk. (2)
- 7.2.2 Frekwensie waarby 'n tenkkring sal resoneer as $X_L = X_C$. (2)
- 7.2.3 Die faktor grootheid waarmee die uitsetsein teruggestuur word na die inset. (2)

7.2.4 Die skyn kapasitansie wat die wins spanning na die grond of nullyn toelaat (kortsluit) a.g.v. die interne kapasitansie van komponente tydens hoë frekwensie. (2)

7.2.5 Die EMK wat binne 'n kristal geïnduseer word wanneer drukking daarop toegepas word. (2)
[20]


**VRAAG 8
OPERASIONELE VERSTERKERS**

8.1

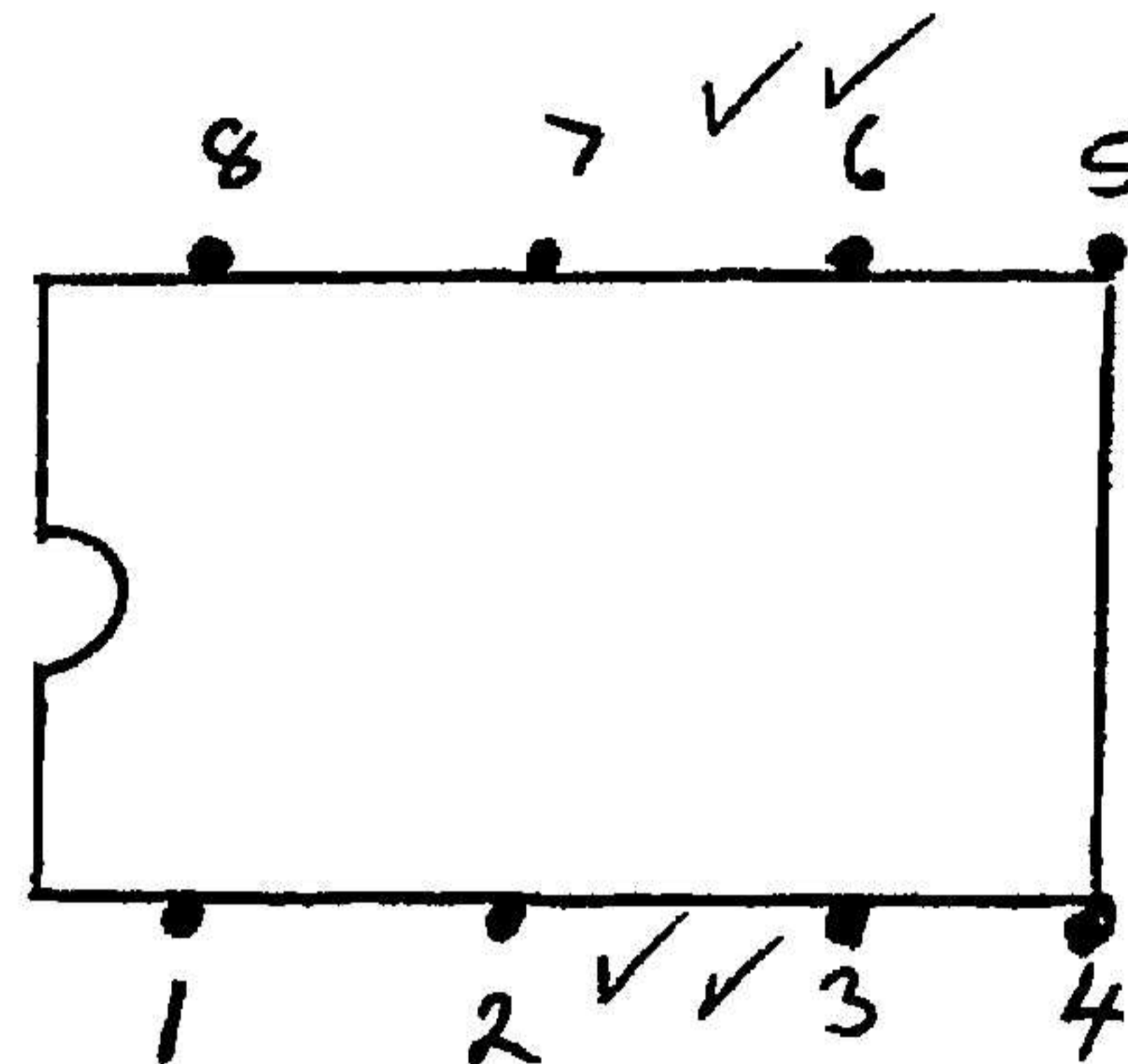

(½ punt elk)
(4)

8.2

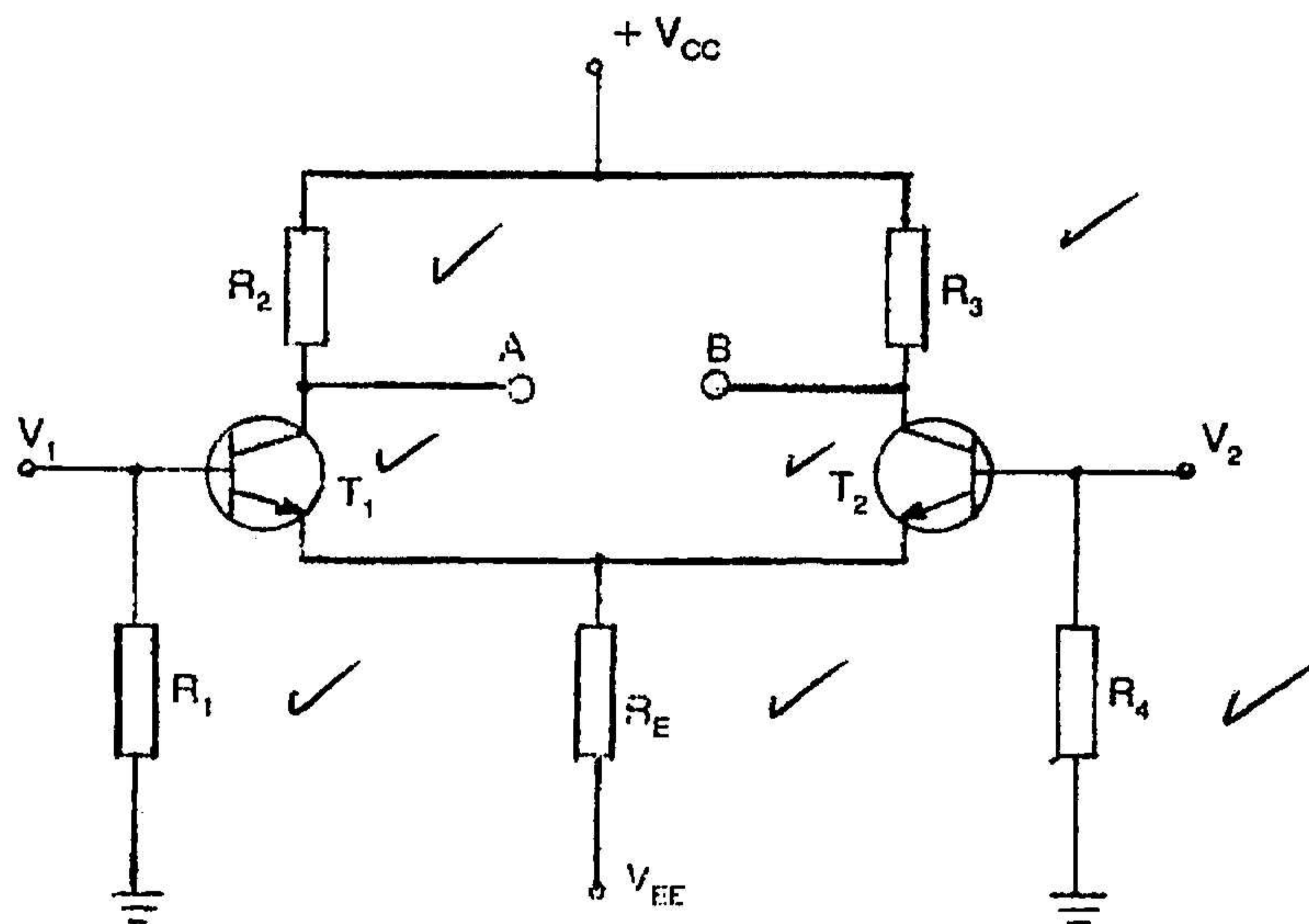

(7 skets)
(4 beskryw)

* Wanneer die potensiaal tussen V1 en V2 verander sal een van die transistors harder aanskakel as die ander een.

* Meer stroom sal deur die een geneem word as die ander en 'n verskil in spanning sal tussen punte A en B voorkom.

(11)
[15]

VRAAG 9

9.1 (a) Waarheidstabel

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(½ punt elk


(4)

(b) Boole vergelyking

$$(A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C) \cdot (\overline{A \cdot B \cdot C})$$


(3)

(c) Logikabaan

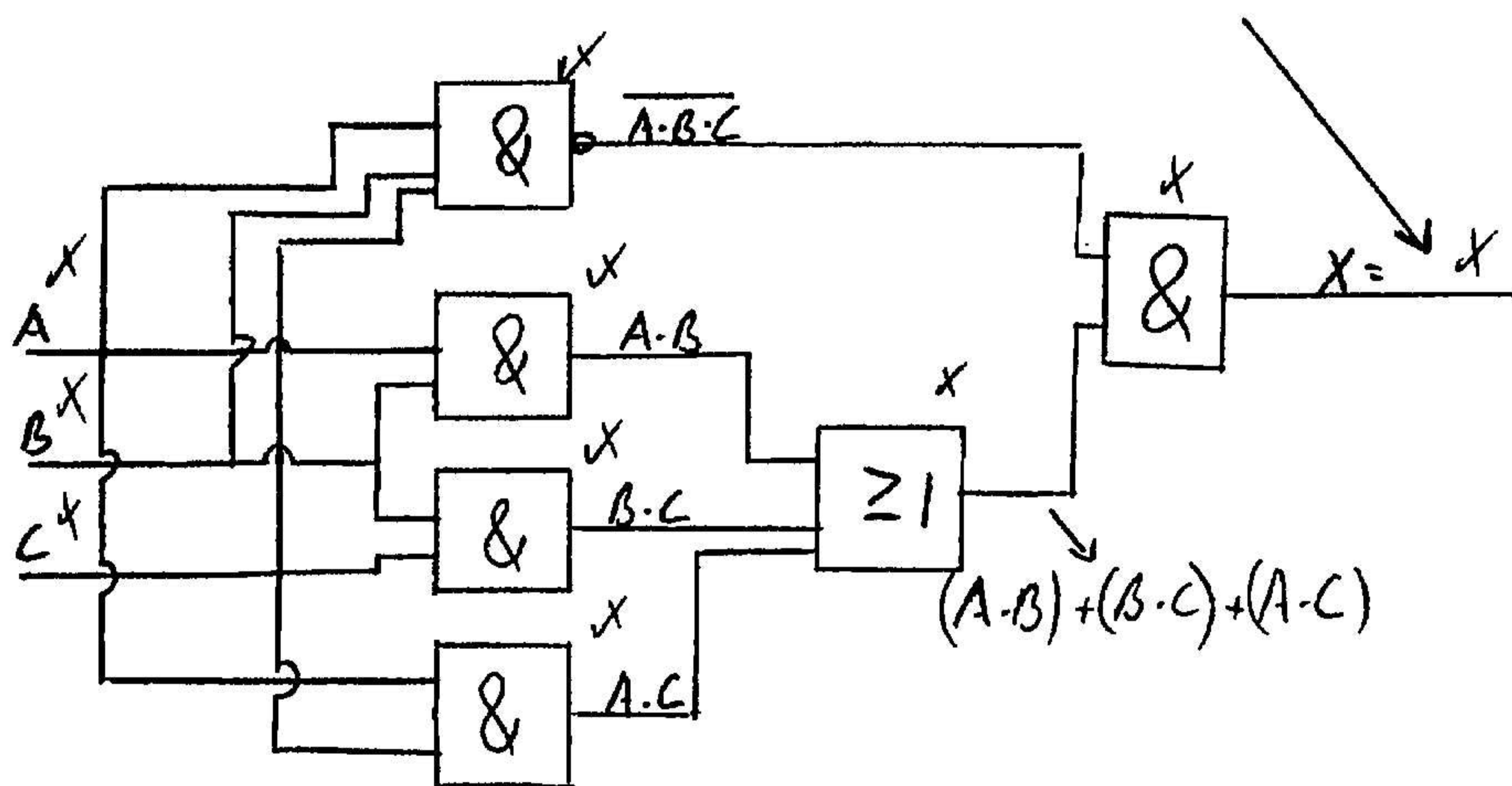


(5)

9.2

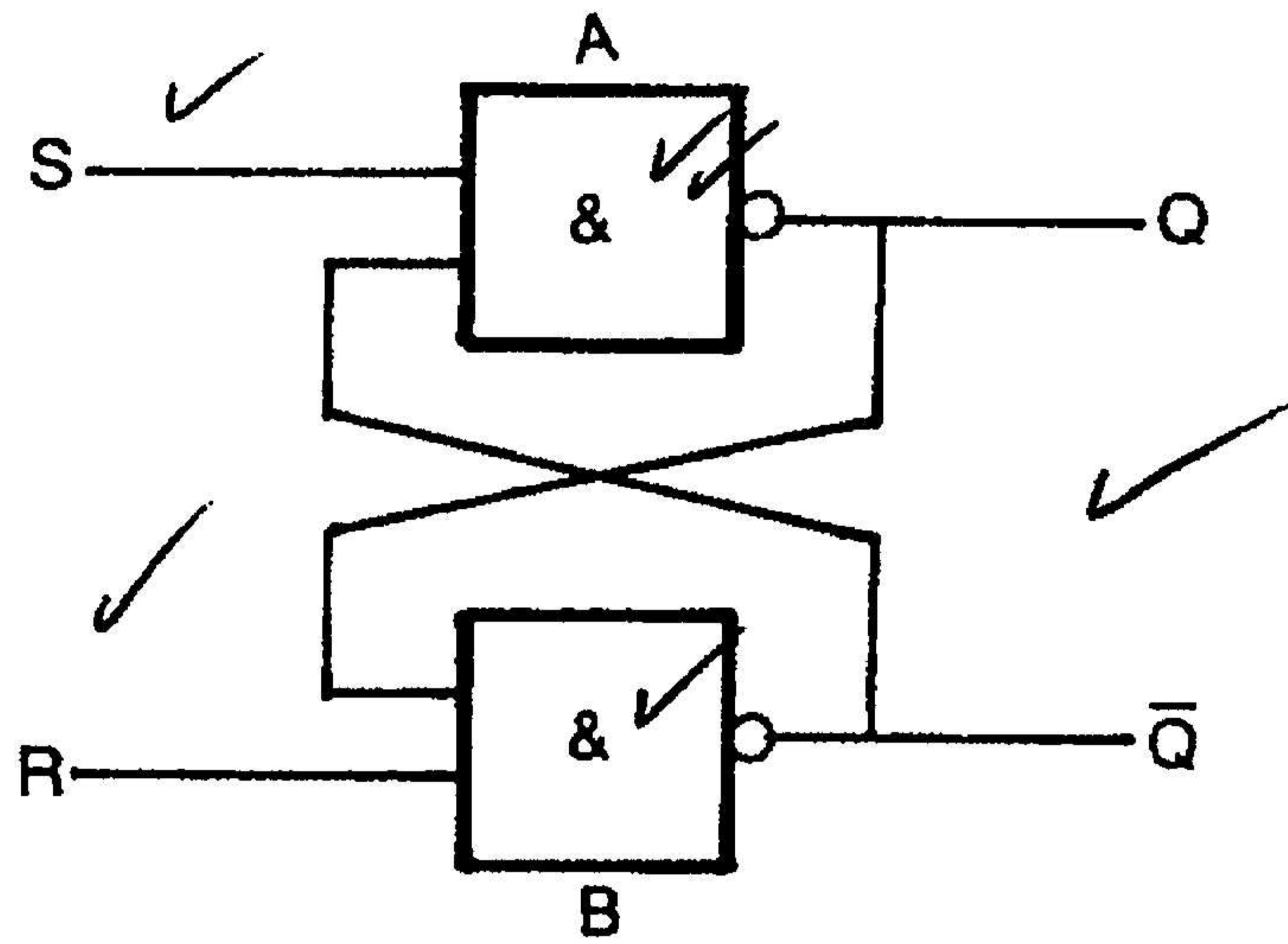


(6)

9.3

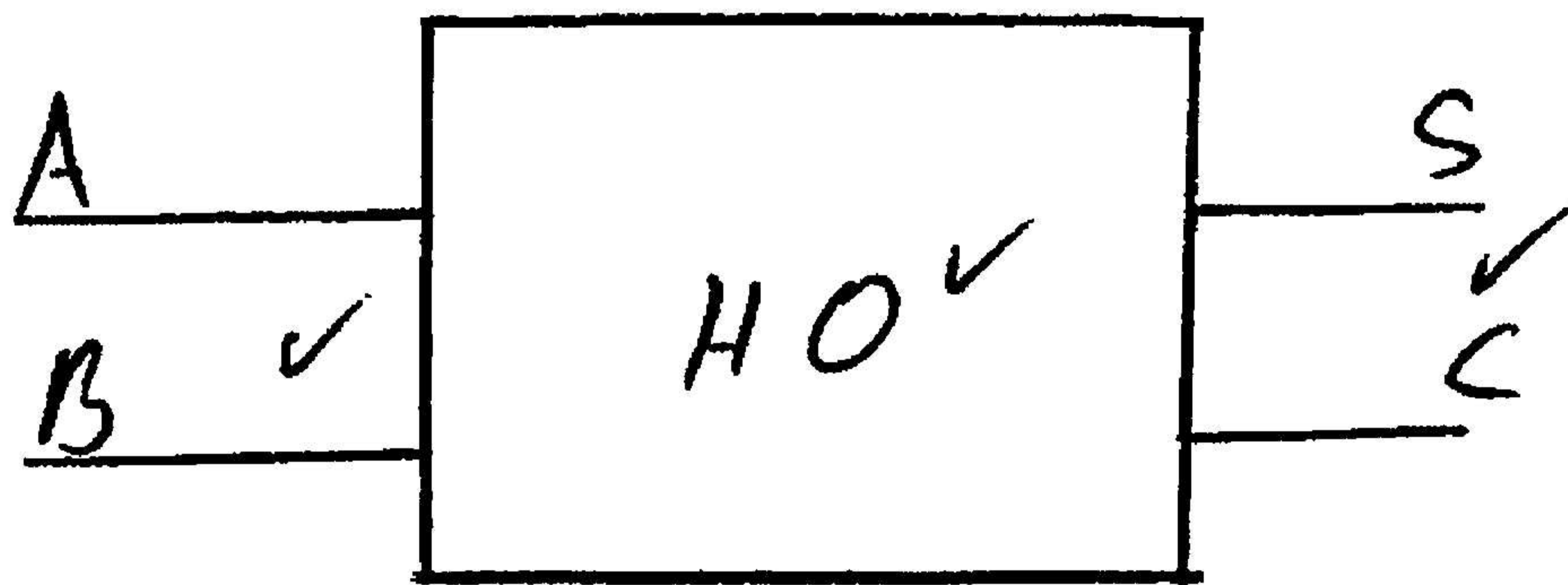

(3)

9.4

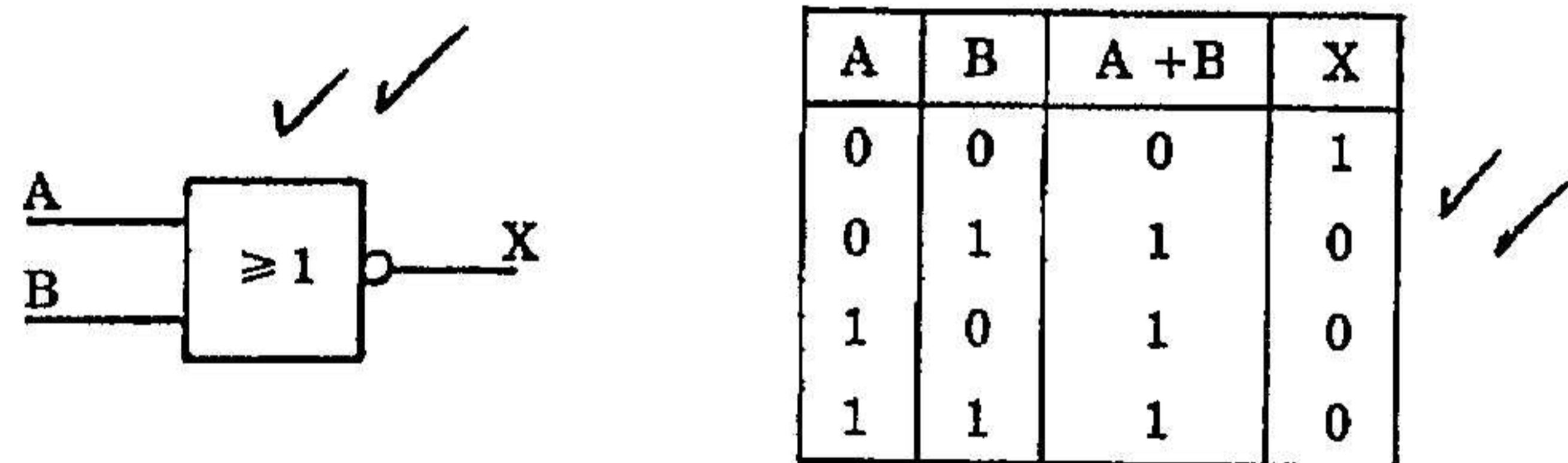

A	B	A+B	X
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Fig. 10.7

Tabel 10.7

$X = \overline{A+B}$

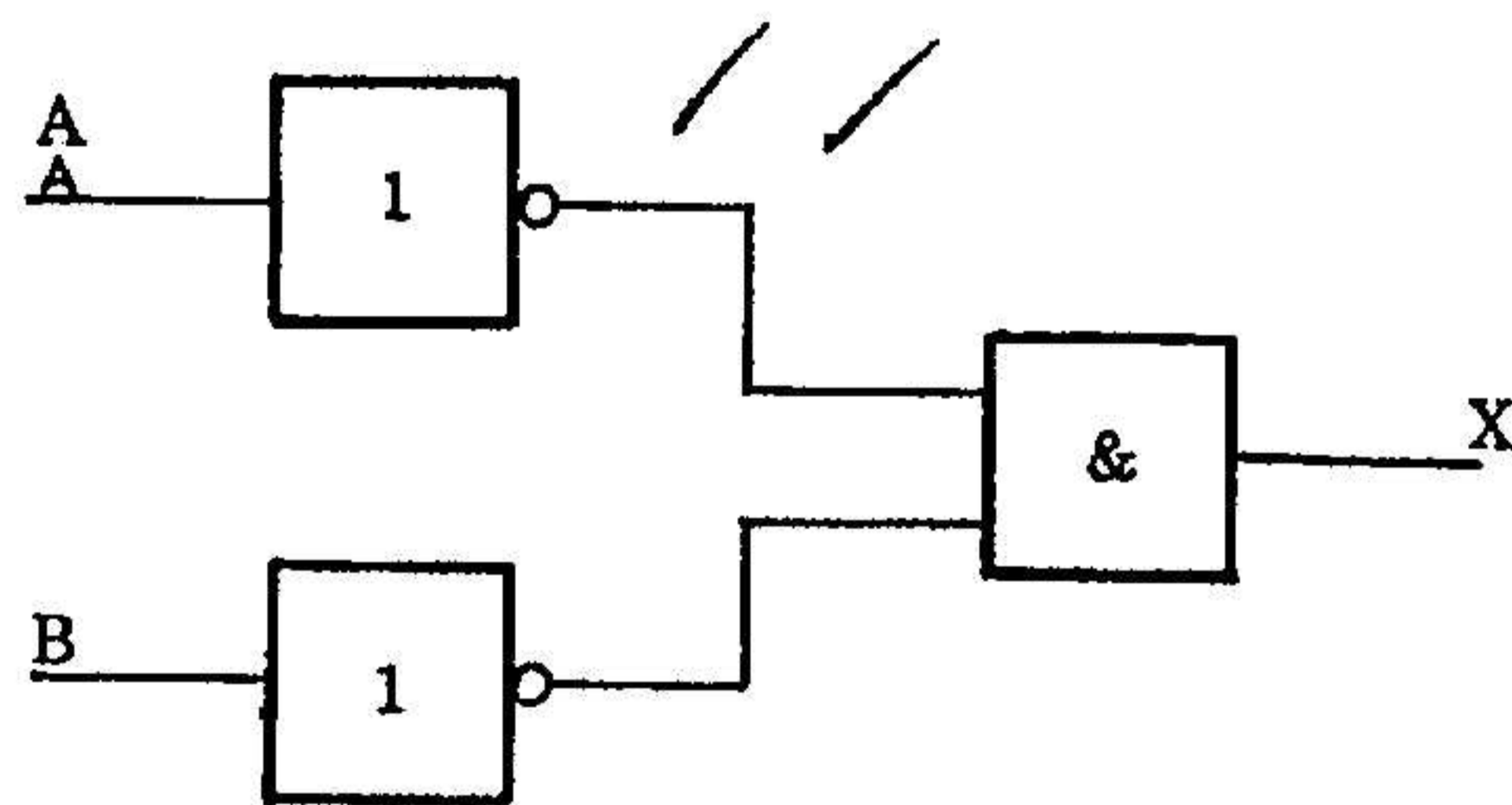


Fig. 10.8

A	B	\bar{A}	\bar{B}	X
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	0

Tabel 10.8

$X = \bar{A} \cdot \bar{B}$


(8)
[30]

VRAAG 10 MEETINSTRUMENTE

- 10.1 A ± 98 V
 B 9.5 mV of 0,0095 V
 C 210 V
 D 4 000 of 40 k
 E 93 V

(10)

10.2

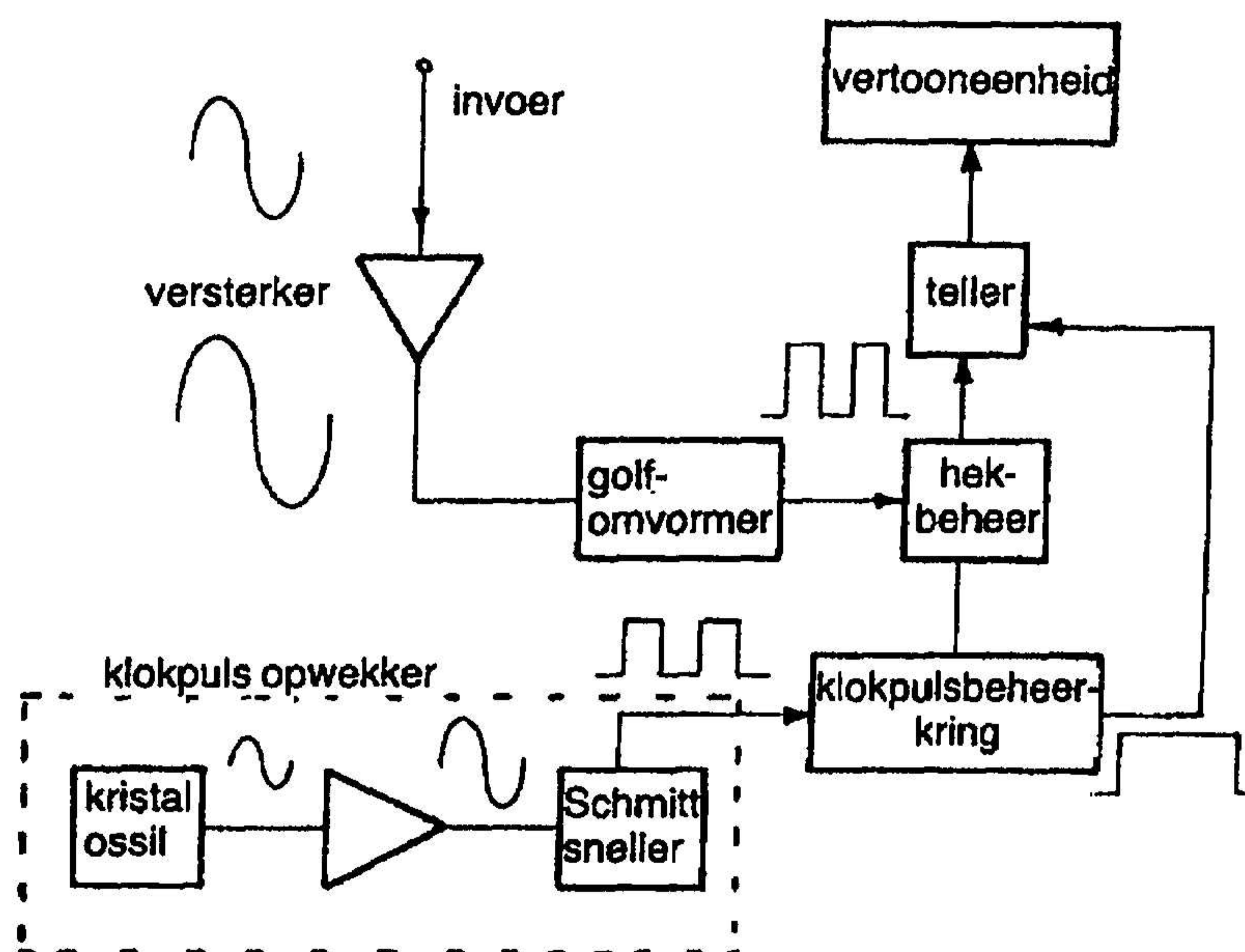(5)
[15]

VRAAG 11 VEILIGHEIDSMATREËLS

- 11.1 * Speel of geksteer
 * Onveilige handelinge
 * Onveilige toestande
 * Gebrekkige kennis
 * Versteurde geestelike toestande (ens.)

Enige reël
(4)

- 11.2 * Tel kop op
 * Blaas 2 x saggies
 * Druk op borskas
 * Herhaal tot hulp kom.

of soortgelyk
(4)

- 11.3 * Trek handskoene aan
 * Vermy aanraking met bloed.

(2)
[10]**TOTAAL: 300**