

सिर प्रश्नपुस्तिकेत 80 अनिवार्थ प्रश्न आहेत. अहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. आस तसेच अन्य काही दोष आढळल्यास हो प्रश्नपुस्तिका समवेशकांकडून लोव बदलून घ्यावी. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. आपल परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. आपल परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. आपल परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. आपलप्र परीक्ष-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेम न लिहावा. आपलप्र परीक्ष-कर्माक त्याचा उत्तरायिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेवरी त्या सुर्च विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरी त्या सुचरिले जाहेत. त्या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नमांक उत्तरपत्रिकेवरी विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरी त्या सुचरिल पा जा ति उत्तरपत्रिकेवर त्या चार उत्तरपत्रिके सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरी ल सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. आ प्रश्नपुस्तिकेतिल प्रार्थक प्रश्नमांक स्तान्ता प्रश्क करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याक्रिता प्रक् उत्तरपत्रिके सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवर राष्ट्र घाव्योद, घाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता येऊनच शक्य तितक्या क्याने प्रश्न सोडलावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयरक्त आहे पण एखादा प्रश्न कठीण चटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुछील प्रश्नाके हे बळावे. अशा प्रकारे सेवटच्या प्रश्नापार्य ताही - ममूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणाप नाही. प्रस्तुत परीक्षेक्वा उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेक्वा उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेक्वा उत्तरपत्रिकतांचे मूल्यांकन करताना अमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकतीलि योग्य उत्तरांनाच युणा दिले जातील. तसेच ''अमेदवाराने करस्तुनिष्ठ बहुपर्यांकी स्वरूपाच्या प्ररत्तके ता स्य चुकोच्या उत्तररांना ये गुण वजा करण्यात येतील'. याचटी						S		
स्टर प्रश्न पुरिसारे सर्व प्रश्न आहेत. उमेदवारांनी प्रश्नां की ही हिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्न पुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. असा तसेच अन्य काही दोष आढळल्यास ही प्रश्न पुस्तिका समवेक्षकांकडून ल्लोच बदलून घ्यावी. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉल्प्रेमने लिहावा. या प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉल्प्रेमने लिहावा. या प्रश्न पुस्तिका क्रमांक हा चौकोनांत न विसरता बॉल्प्रेमने लिहावा. या प्रश्न पुस्तिका क्रमांक हामच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्न पुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेटे आहेत. त्या चार उत्तरायैकी सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्न पुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेटे आहेत. त्या चार उत्तरायैकी सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्न नमूद करताना तो संबंधित प्रश्नक्रमांकासमोर छायांकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकतिता फक्त काळ्या शाईवे बॉलपेन वापरावे, पैन्सिल वा शाई चे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांक समून नुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे दावीत. घाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घाल्विता पुडील प्रश्न सोईक्वाके. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण याटल्यास ते वपासले जाणार नाही. प्रस्तुक रातेल. उतरपत्रिकेत एकटा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुक साईत वात्तर वे क्रन्य क्रम्र कित्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर यांच उत्तरपत्रिकेत तमेद '' उमेदवाराने झरतुनिष्ठ छ कुपर्यांक्री कत्तरां प्ररेशकेत ते सिल्ल्या चा उत्तरपत्रिकेतील योग्य उत्तरांच उत्तरपत्रिकेत तमद्याते कतात्या रवांचा उत्तरपत्रिकते सोडविलेल्या प्रत्येक चार खुकीच्या उत्तररांनाची एका प्ररनच च उत्तरपत्	3	भषि व्याख्याता, अणुभिदयु	त, इस. तं :	12-31.	चार्ङ्ग	T	Ud	013
सिर प्रश्नपुस्तिकेत 80 अनिवार्थ प्रश्न आहेत. उमेदवारांगी प्रश्नांची उत्ते लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. असा तसेच अन्य काही दोष आढळत्यास ही प्रश्नपुस्तिका समवेक्षकांकडून लगेच बदलून घ्यावी. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉल्प्रेनने लिहावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल त्र पर्यायीकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरोल सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तर सुचविली आसून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपंर्वके सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवरी विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तर सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपंर्वके सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरी ल सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तर सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपंर्वके मर्या ता संबंधित प्रश्नक्रमांकासमारे छार्याक्तित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकतिता फव्य काळया शाईचे बॉल्येन वापरावे, प्रेसिल चा शाईचे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांना समान <u>गण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे दा</u> वति. घाईमूळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेठनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडविलेणे श्रेयस्कर आहे पण एरखादा प्रश्न कठीण बाटल्यास त्यावर वेळ न घाल्विता पुढील प्रश्नचके वळावे. अशा प्रकारे रोवटच्या प्रश्नापर्यंत प्रोहोचल्यातंतर वेळ शिल्ल्या हाटिल्यास कठीण म्हणून वगळलेल्या प्रश्नकेत उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद कलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुच करारोकेत स्वातानों ब स्तुनिष्ठ बहुपर्यांची मिक्ल प्रश्न चा प्रत्याक्रे त्वार चुकीत्ता येग्र च जत्तरपत्रिकेत तस्व ''उम्प्रवताराने बरतुनिष्ठ यत्या करत्ताच करत्ताचा अद्वताराच्या उत्तरपत्रिकतीलि योग्य उत्तरराचा वत्तारपत्रकेत तत्तच ''उम्प्रवताराने करत्ताच करत्ता वे प्रारपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्ररेच तत्तिर्य मुद करायातेत तेती							13	18
मदर प्रश्नपुस्तिकेत 80 अनिवार्थ प्रश्न आहेत. उमेदवार्गनी प्रश्नोची उत्ते लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून घ्यावी. असा तसेच अन्य काही दोष आढळत्यास ही प्रश्नपुस्तिका समवेक्षकांकडून लगेव बदलून घ्यावी. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉल्प्रेनने लिहावा. या प्रश्नपुस्तिकेता क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेता क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेताल प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तर सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपत्रिके सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तर सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपत्रिके सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. आग प्रश्नपुस्तिकतिल प्रत्येक प्रश्नकमांकासपोर छायांकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकतिता प्रकृत काळ्या शाईचे बॉल्येन वापरावे, प्रेस्तिल वा शाईचे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नमांवो उत्तरे दावीत. याईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रक्त सोडवण्णे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घाल्विता पुढील प्रश्नकडे वळावे. अशा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नगपर्यंत पोहोचल्यानंतर वेळ शिल्ल्या चाहल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकतील योग्य उत्तरांचा वाणार नाही. प्रस्तु त पत्निकेत जि स्यां त्यांच करत्पात्रकेत सोडविलेल्या घारपत्रिकतील योग्य उत्तरांचा व्याराच उत्तरेल तेति त्यां उत्तरपत्रकेत नमुद करावीत. अन्यधा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेत्या प्रत्वेक चार चुकोच्या उत्तरांसाठी एका प्ररन्च तेतिल्था. स्रित्त येतील'.			2014	प्रश्नपुस्तिका		JUDE		CLID
मदर प्रश्नपुस्तिकेत 80 अनिवार्थ प्रश्न आहेत. उमेदवारांनी प्रश्नोची उत्तेर लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न अहेत. उमेदवारांनी प्रश्नोची उत्तेर लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत. उमेदवारांनी प्रश्नोची उत्तेर लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत तिकंवा नाहीत यावी खात्री करून घ्यावी. आसा तसेच अन्य काही दोष आढळत्यास ही प्रश्नपुस्तिका समवेशकांकडून लगेच बदलून घ्यावी. आएला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत परीक्षा-क्रमांक गिण्या सीक्षेताल प्रश्नपुस्तिका क्रमांक हुमच्या उत्तरायत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्नेक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तर सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरायीके तरी त्यारा के सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरायीके तराच वा प्रत्वे स्वात यांय उत्तरायाक्र करात्मांक वार्य च्वे प्रश्नजमंक तरापत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरायक्रिकेवर नमूद कराता। या प्रश्नपुस्तिकतिल प्रत्येत प्रस्तिक या शाईचे येन वापरू नये. सर्व प्रश्नांके तर्क्षाई या प्रतारा तो संबंधित प्रत्नक्रमांकाससारे छार्याकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकसित फक्त कत्विता पुढील प्रश्न मंते तत्या वर त्रार्या के त्यावी. घाकरिता प्रकत व काळ्या शाईचे बॉलप्रेन वापरावे, प्रेसन्क या हाईचे येन वापरू नये. सर्व प्रश्नांता समान गुण आहेत. प्रस्त यर्व प्रश्नांवा प्रगर केवर घालविता पुढील प्राय्त के प्रत्य के प्रतारा ते होचवट्या प्रश्न केवरे पार्य रेत होत्य या प्रत्य के प्रतार त्या दित्य या प्रत्न के रताना उमेदवया प्रश्न केतेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रश्नाके हे खळावे. अशा प्रकते रे करत्ता वे प्रार ता हो प्रश्न केतरेले वळ रा खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तापारले जाणार नाही. प्रस्त परिकेत चे प्रतार के रत्ता			प्रश्नपुस्तिका					12
मदर प्रश्नपुस्तिकेत 80 अनिवार्थ प्रश्न आहेत. उमेदवारांनी प्रश्नोची उत्तेर लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न अहेत. उमेदवारांनी प्रश्नोची उत्तेर लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत. उमेदवारांनी प्रश्नोची उत्तेर लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत तिकंवा नाहीत यावी खात्री करून घ्यावी. आसा तसेच अन्य काही दोष आढळत्यास ही प्रश्नपुस्तिका समवेशकांकडून लगेच बदलून घ्यावी. आएला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत परीक्षा-क्रमांक गिण्या सीक्षेताल प्रश्नपुस्तिका क्रमांक हुमच्या उत्तरायत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्नेक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तर सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरायीके तरी त्यारा के सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरायीके तराच वा प्रत्वे स्वात यांय उत्तरायाक्र करात्मांक वार्य च्वे प्रश्नजमंक तरापत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरायक्रिकेवर नमूद कराता। या प्रश्नपुस्तिकतिल प्रत्येत प्रस्तिक या शाईचे येन वापरू नये. सर्व प्रश्नांके तर्क्षाई या प्रतारा तो संबंधित प्रत्नक्रमांकाससारे छार्याकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकसित फक्त कत्विता पुढील प्रश्न मंते तत्या वर त्रार्या के त्यावी. घाकरिता प्रकत व काळ्या शाईचे बॉलप्रेन वापरावे, प्रेसन्क या हाईचे येन वापरू नये. सर्व प्रश्नांता समान गुण आहेत. प्रस्त यर्व प्रश्नांवा प्रगर केवर घालविता पुढील प्राय्त के प्रत्य के प्रतारा ते होचवट्या प्रश्न केवरे पार्य रेत होत्य या प्रत्य के प्रतार त्या दित्य या प्रत्न के रताना उमेदवया प्रश्न केतेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रश्नाके हे खळावे. अशा प्रकते रे करत्ता वे प्रार ता हो प्रश्न केतरेले वळ रा खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तापारले जाणार नाही. प्रस्त परिकेत चे प्रतार के रत्ता			चाळणी परीक्षा			गत	मा तर्फन	. 00
सदर प्रश्नपुस्तिकेत 80 अनिवार्थ प्रश्न आहेत. उमेदवारोनी प्रश्नांची उत्तरे लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी या प्रश्नपुस्तिकेत सर्व प्रश्न आहेत किंवा नाहीत याची खात्री करून घ्यावो. असा तसेच अन्य काही दोष आढळल्यास ही प्रश्नपुस्तिका समवेक्षकांकडून लगेच बदलून घ्यावी. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेनने लिहावा. वर छापलेलेग प्रश्नपुस्तिका क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरोल सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपंर्वकी सवांत योग्य उत्तरचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरा नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाल 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपंर्वकी सवांत योग्य उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरपंर्वके सवांत योग्य उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. आहंच वॉललेन वापरावे, पेन्सिल वा शाईंचे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नमंचां उत्तरे द्यावीत. आईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या केनाते प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुडील प्रश्न सोईत्कर एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडहन नव्याने उत्तर दिल्यास ते तेपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तर खोडहन नव्याने उत्तर दिल्या या उत्तरपत्रिकेताल जाह नमूद कररावीत. अन्यधा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांचा व्यारच तराच उत्तरचा कृत नमूद कररावीत. अन्यधा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नचे गुण वजा करण्यात येतील''. तताच्कीटद्या	5:3	3 (तीन) तास	अणुविद्युत			९५ू एकूप	ण प्रस्त ग गुण :	: 200
अहित किंवा गहीत यांची खात्री करून घ्यावी. आस तसेच अन्य काही दोष आढळल्यास ही प्रस्पुरितका समवेक्षकांकडून लगेच बदलून घ्यावी. आपला परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलपेनने लिहावा. तर छापलेला प्ररनपुस्तिका क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरोल सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्ररनपुस्तिकतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुवविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी सर्वात योग्य उत्तरचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरो ए यूचनेप्रमाणे तुम्ब करावा. अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर या प्ररनपुस्तिकतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुवविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी सर्वात योग्य उत्तरचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरोल सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर उत्तरक्रमांक नमूद करताना तो संबंधित प्रश्नक्रमांकासमोर छायांकित करून दर्शविल जाईल यांची काळजी घ्यावी. ह्याकतिल प्रत्व काळ्या शाई खे बॉलपेन वापरावे, पेन्सिल वा शाई चे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे दावीत. घाईमुळे चुका होणार नाहीत यांची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावोत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुडील प्रश्नको हेकटा तेल. उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास कठीण म्हणून वगळलेल्या प्रश्नांकडे परतणे सोईस्कर ठरेल. उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास के तेपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकतील योग्य उत्तराच जाररेच उत्तरपत्रिकेत नमूद करावीत. अन्यथा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्ररंगांची दिलेल्या चार पर्यायांपैकी सर्वांत योग्य उत्तरेच उत्तरपत्रिकेत नमूद करावीत. अन्यथा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्यके चार चुकीच्या उत्तरांचाचे गुणा वुजा करण्यात येतील''. द्वात्वटीट्द प्रा प्रकेकेसाठी आयोगाने विहित केलेली वेळ संपेपर्यंत ही प्ररनपुसिका आयोगाची माल्यनता असूत ती	—		सूचना					
बदलून घ्यावी. परीक्षा-क्रमांक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा.	-			-		-		
परियोग कर्मनिक ह्या चौकोनांत न विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. ते केंद्राची संकेताक्षरे के वर छापलेला प्रश्नपुस्तिका क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. के वर छापलेला प्रश्नपुस्तिक तील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. आपरन प्रसित्केतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर उत्तरक्रमांक नमूद करताना तो संबंधित प्रश्नक्रमांकासमोर छायांकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकरिता फक्त काळ्या शाईचे बॉल्पेन वापरावे, पेन्सिल वा शाईचे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नाकडे बळावे. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुढील प्रश्नाकडे बळावे. अगा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नाची उत्तरे दालीत. घाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुढील प्रश्नाकडे बळावे. अगा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नाचे गेहोचल्यानंतर वेळ शिल्लक रहिल्यास कठीण म्हणून वगळलेत्या प्रश्नकडे परतणे सोईस्कर ठरेल. जतरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून तव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षिक्त एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार याही. नमूद केलेले उत्तर खोडून तव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रसतुत परीक्रिक एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार प्राही त्रिल्ल्या चा उत्तरपत्रिके तील योग्य उत्तरत्व उत्तरपत्रिकेत तसेच 'उमेदवाराने झस्तुनिष्ठ बहुपर्यांगी स्वरूपाच्या प्रर्ताची दिलेल्या चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नचे तुण बजा करण्यात येतील''. तताच्ठी द्य				<u>ष आढळल्यास</u>	हा प्रश्नपुरिस् 	1का समवर 	<u>सकाकडू</u> न 	िलगच
 त विसरता बॉलप्रेमने लिहावा. के त छापलेला प्रश्नपुर्सितका क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुर्सितकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरायैकी सवांत योग्य उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. या प्रश्नपुर्सितकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरायैकेवर कर नमूद करावा. अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर उत्तरक्रमांक नमूद कराताना तो संबंधित प्रश्नक्रमांकासमोर छायांकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकरिता फक्त काळ्या शाईचे बॉलप्येन वापरावे, पेन्सिल वा शाईचे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यासतव सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. घाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेठनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न योदविण श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुढील प्रश्नांकडे कठोते. अशा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. के केले उत्तर खोडता येणार नाही. याच्या कतरे वरेल. उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकां प्रहाद करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिके तील योग्य उत्तरांनांच गुण दिले जातील. तसेच ''उमेदवाराने झस्तुनिष्ठ बहुपर्यांयी स्वरूपाच्या प्रश्नांची दिलेल्या चार पर्यायापैकी सर्वात योग्य उत्तरपत्रिकेत नमूद करत्ता उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांतांच ग्रेय उत्तरपत्रिकेत नमूद करायाच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांतांच उत्तरपत्रिकेत नमूद करण्यात येतील?'. 		5A	पराक्षा-क्रमाक					
 कर छापलेला प्रश्नपुस्तिका क्रमांक तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर विशिष्ट जागी उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे न विसरता नमूद करावा. या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी सवांत योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवरा नमूद करावा. अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवरा उत्तरक्रमांक नमूद करताना तो संबंधित प्रश्नक्रमांकासमोर छायांकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकरिता फक्त काळ्या शाईचे बॉलपेन वापरावे, पेन्सिल वा शाईचे पेन वापरू नये. <u>सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.</u> यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. धाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुढील प्रश्नाके प्रराणे सोईस्कर ठरेल. उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेतील योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. 	/		किंदाच			;	शेवटचा अ	मंक रि
 या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी उत्तरे सुचविली असून त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी सर्वात योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या उत्तरपत्रिकेवर नमूद करावा. अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर उत्तरक्रमांक नमूद करावाना तो संबंधित प्रश्नक्रमांकासमोर छायांकित करून दर्शविला जाईल याची काळजी घ्यावी. ह्याकारिता फक्त काळ्या शाईंचे बॉलप्रेन वापरावे, पेन्सिल या शाईंचे पेन वापरू नये. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. घाईंमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुढील प्रश्नांकडे परतो पेत्रा प्रे सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेयस्कर आहे पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ न घालविता पुढील प्रश्नांकडे परतणे सोईस्कर ठरेल. उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून वव्याने उत्तर रविले यागय उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच ''अम्तुक परीक्रिकत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद करावा. अन्य यत्तपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेतील योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच ''उमेदवाराने बस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या प्रश्नांची दिलेल्या चार पर्यायापैकी सर्वात योग्य उत्तरांनाच गुण वजा तसेच ''उमेदवाराने बस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या प्रश्नांची दिलेल्या चार पर्यायापैकी सावंत योग्य उत्तरांनाच गुण वजा करण्यात येतील''. 		· · ·			—— — वनेप्रमाणे न 1	— वेसरता ना	 पद कराव	— Ľ.
ता प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाने विहित केलेली वेळ संपेपर्यंत ही प्रश्नपुस्तिका आयोगाची माल्रमत्ता असून ती	ੰ ਤ ਤ	उत्तरांपैको सर्वात योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिके इत्तरक्रमांक नमूद करताना तो संबंधित प्रश्नक्रमांक	वरोल सूचनेप्रमाणे तुमच्य जसमोर छाथांकित करून	। उत्तरपत्रिकेवर	नमूद करावा.	अशा प्रक	गरे उत्तरप	विकेलग
) उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणार नाही. नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर दिल्यास ते तपासले जाणार नाही.) प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेतील योग्य उत्तरांनाच गुण दिले जातील. तसेच ''उमेदवाराने वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या प्रश्नांची दिलेल्या चार पर्यायापैकी सर्वात योग्य उत्तरेच उत्तरपत्रिकेत नमूद करावीत. अन्यथा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा करण्यात येतील''. ह्या प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाने विहित केलेली वेळ संपेपर्यंत ही प्रश्नपुस्तिका आयोगाची माल्मत्ता असून ती	ं वे प्र	गेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडविणे श्रेय 1श्नाकडे वळावे. अशा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नाप	स्कर आहे पण एखादा प्र	ाश्न कठीण वा	टल्यास त्याव	बर वेळ न घ	गलविता	111-11
) प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेतील योग्य उत्तरानाच गुण दिले जातील. तसेच '' उमेदवाराने वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाच्या प्रश्नांची दिलेल्या चार पर्यायापैकी सर्वात योग्य उत्तरेच उत्तरपत्रिकेत नमूद करावीत. अन्यथा त्यांच्या उत्तरपत्रिकेत सोडविलेल्या प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण वजा करण्यात येतील''. ह्या प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाने विहित केलेली वेळ संपेपर्यंत ही प्रश्नपुस्तिका आयोगाची मालमत्ता असून ती) उ	त्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येणा	(नाही, नमूद केलेले उत्तर र	बोडून नव्याने उत्त	ार दिल्यास ते	तपासले जा	णार नाही.	
ताकोद ह्या प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाने विहित केलेली वेळ संपेपर्यंत ही प्रश्नपुस्तिका आयोगाची मालमत्ता असून ती (प्रि	त न	ासेच ''उमेदवाराने वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरू ।मूद करावीत. अन्यथा त्यांच्या उत्तरपत्रिके	त्पाच्या प्रश्नांची दिलेल्य त सोडविलेल्या प्रत्येक	ग चार पर्यायापै	की सर्वात य	ोग्य उत्तरेत्त	त्र उत्तरप	गतील 🛛 🚩
			वेळ संपेपर्यंत ही प्र					ती (ए ची रि
कोणत्याही व्यक्तीस पुरविणे, तसेच प्रसिद्ध करणे हा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीवर शासनाने								
कोणत्याही व्यक्तीस पुरविणे, तसेच प्रसिद्ध करणे हा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीवर शासनाने जारी केलेल्या ''परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम-82'' यातील							न्नाल ए	, 47
प्रत/प्रती, किंवा सदर प्रश्नपुस्तिकेतील काही आशय कोणत्याही स्वरूपात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यक्तीस पुरविणे, तसेच प्रसिद्ध करणे हा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीवर शासनाने जारी केलेल्या ''परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम-82'' यातील तरतुदीनुसार तसेच प्रचलित कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व दोषी व्यक्ती कमाल एक वर्षाच्या कारावासाच्या आणि/किंवा रूपये एक हजार रकमेच्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.							गे हा सुब	द्धा
कोणत्याही व्यक्तीस पुरविणे, तसेच प्रसिद्ध करणे हा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीवर शासनाने जारी केलेल्या ''परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम-82'' यातील								
कोणत्याही व्यक्तीस पुरविणे, तसेच प्रसिद्ध करणे हा गुन्हा असून अशी कृती करणाऱ्या व्यक्तीवर शासनाने जारी केलेल्या ''परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम-82'' यातील तरतुदीनुसार तसेच प्रचलित कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व दोषी व्यक्ती कमाल एक वर्षाच्या कारावासाच्या आणि/किंवा रुपये एक हजार रकमेच्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.	26.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	પામ બારાખૂબાપવા, ત	सिव पराक्षण्य	। पपपदाप	ରା ର୍ଗ ର୍ଯ୍ୟ ୦	का अस	ся •

đ

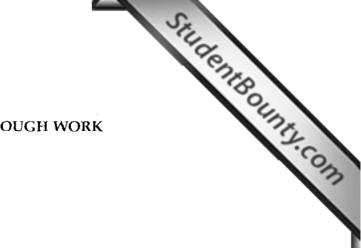पुढील सूचना प्रश्नपुस्तिकेच्या अंतिम पृष्ठावर पहा




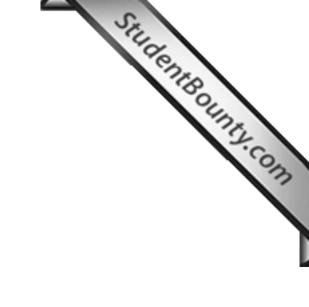कच्च्या कामास्त्रवी जागा / SPACE FOR ROUGH WORK




1. For the circuit shown below :

А

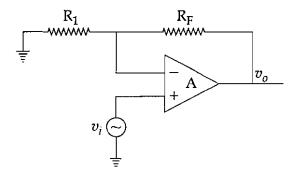

The type of feedback used is :

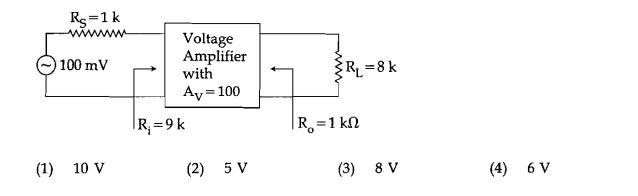- (1) voltage shunt negative feedback.
- (2) current shunt negative feedback.
- (3) voltage series negative feedback.
- (4) current series negative feedback.
- 2. For the voltage amplifier shown in the figure, output voltage is :



- 3. In certain medium, $E = 5 \cos(10^8 t 3y)a_x V_m$, then type of medium is :
 - (1) free space (2) perfect dielectric
 - (3) lossless dielectric (4) none of the above


SPACE FOR ROUGH WORK

SO3


4

StudentBounts.com

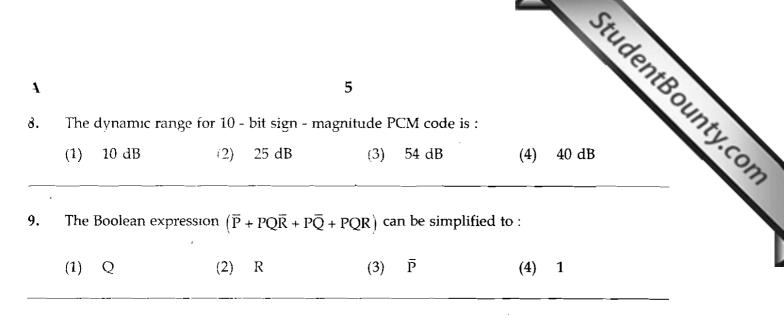- 4. In BJT, collector current in active region is :
 - (1) directly proportional to life time of minority charge carrier.
 - (2) inversely proportional to life time of minority charge carrier.
 - (3) independent of life time of minority charge carrier.
 - (4) none of the above
- 5. In BJT, parameter f_T is defined as the frequency at which :
 - (1) voltage gain of amplifier falls by 3 dB from its low frequency value.
 - (2) short circuit common emitter current gain becomes unity.
 - (3) open circuit common emitter voltage gain becomes unity.
 - (4) short circuit current gain falls by 3 dB.
- 6. If $x(t) = 5 + \sin(50 \times 2\pi \times t) + 3 \cos(100 \times 2\pi \times t)$, then x(t) is :
 - (1) periodic with time period of 50 Hz.
 - (2) periodic with time period of 100 Hz.
 - (3) periodic with time period of 150 Hz.
 - (4) aperiodic.
- 7. Indirect frequency modulation is a process in which :
 - (1) amplitude of carrier is varied in accordance with the instantaneous amplitude of modulating signal.
 - (2) phase of carrier is varied in accordance with the instantaneous amplitude of modulating signal.
 - (3) frequency of carrier is varied in accordance with the instantaneous amplitude of modulating signal.
 - (4) None of the above



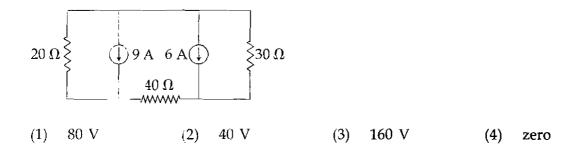10. In the circuit below, the voltage V across the 40 Ω resistor would be equal to :



- **11.** 24 telephone channels are frequency division multiplexed using an SSB modulation. Assuming 3 kHz per channel, the required bandwidth is :
 - (1) 8 kHz (2) 27 kHz (3) 21 kHz (4) 72 kHz
- 12. A particular semiconductor in equilibrium has 5×10^{15} cm⁻³ donor atoms and 2×10^{17} cm⁻³ acceptor atoms. If the intrinsic carrier density (n_i) of the semiconductor is 2×10^{12} cm⁻³, then the electron density in it will be :

(1)	2×10^{17} cm ⁻³	(2)	$5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
(3)	$2 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$	(4)	10^7 cm^{-3}

13. How are the probabilities of an event E and its complement E^c in a sample space S related by ?

(1)	$P(E) = P(E^c)$	(2)	$P(E) = 1 + P(E^c)$
(3)	$P(E) = 1 - P(E^{c})$	(4)	$P(E) = - P(E^{c})$


SPACE FOR ROUGH WORK

									Stuc			
SO3	ł				6				Studento	200		
14.	A sy	y(t) = mx(t)	:) + c	is :						N.		
	(1)	linear system.										
	(2)	non-linear syste	m.			•						
	(3)	having zero res	ponse	with zero	input							
	(4)	stable system w	ith x((t) = 5t								
		where <i>t</i> is time.										
15.		5 - 8 asynchrono ng propagation d			•		v .		-	*		
	(1)	53 MHz	(2)	73 MHz		(3)	33 MHz	(4)	63 MHz			
16.		085, the synchron	izatio	n between t	the m	icropi	ocessor and r	memory is	done by :			
	(1)	ALE signal			(2)	HO	LD signal	·	·			
	(3)	READY signal			(4)	Nor	ne of these					
17.	Add	ing an emitter re	sistor	to a commo	on em	itter a	mplifier caus	 es :				
	(1)) the current gain to increase and output resistance to decrease.										
	(2)	the current gain	to de	ecrease and	volta	ge gai	in to increase.					
	(3)	the voltage gair	i to in	crease and	input	resist	ance to decre	ase.				
	(4)	the voltage gair	i to de	ecrease and	input	t resis	tance to i <mark>ncre</mark>	ase.				
18.	A pa	arity generation c	ircuit	required to	gene	rate a	n even parity	bit may us				
	(1)	combination of	EXOF	R and EXNO	DR ga	tes.						
			-									


- (2) EXNOR gates only.
- (3) EXOR gates only.

.

(4) AND and OR gates only.

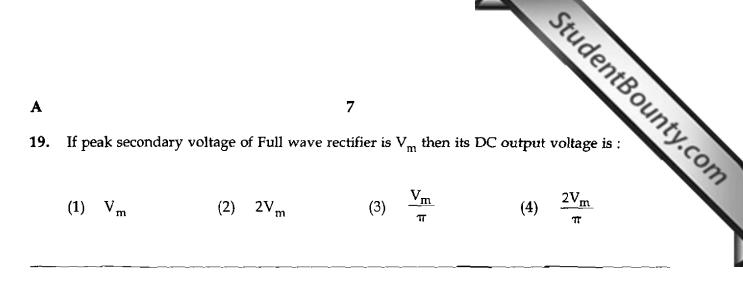


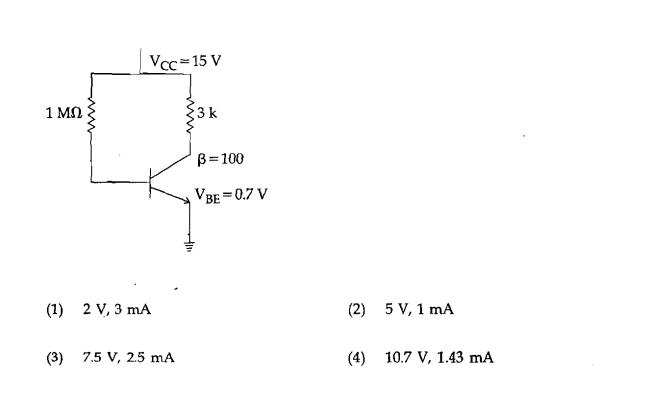20. For the circuit shown below, Q point is given by :



- 21. An electric field strength of 10 $\mu V/m$ is measured at an observation point $\theta = \frac{\pi}{2}$, 500 km from half wave (resonant) dipole antenna operating in air at 50 MHz. The length of dipole is :
 - (1) 6 m (2) 3 m (3) 9 m (4) 12 m


SPACE FOR ROUGH WORK

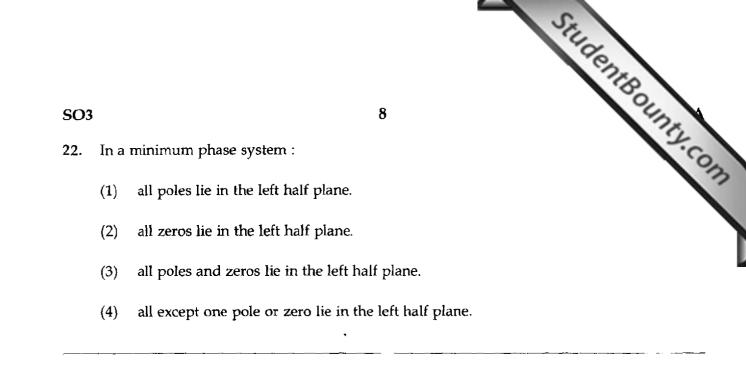

23. The number of loci in the root-locus plot of the discrete-time system with transfer function

GH(z) =
$$\frac{K\left(z+\frac{1}{2}\right)}{z^2\left(z+\frac{1}{4}\right)}$$
 is:
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

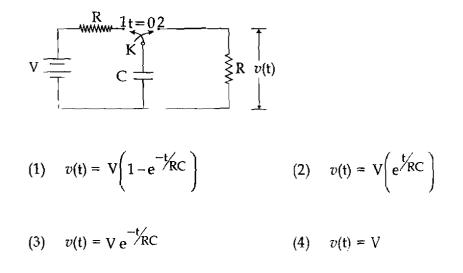
24. For the network shown below, switch 'K' is at position '1' for longer time and it is connected to position '2' at t = 0, the voltage v(t) for $t \ge 0$ is :



A					9				18
25.		LTI system with all frequencies.					oducing cons he system, th	stant time ven :	delay of 'T' sec
	(1)	h(t) takes a r	naximu	n value at	$t = \frac{\tau}{2}$				
	(2)	h(t) takes a	minimu	m value at	$t = \frac{\tau}{2}$				
	(3)	h(t) takes a r	naximui	n value at	t≈τ.				
	(4)	h(t) takes a r	ninimur	n value at	t=τ.				
26.	64 : are		construc	ted from 4	: 1 MI	JX. Th	e minimum ı	number of	4 : 1 MUX requi
	(1)	16	(2)	32		(3)	21	(4)	25
	A ce	ertain process d	escribed	by $x(t) = x$	A sin(a	ω _c t+	φ) is randon	n process i	f :
7.	A ce (1)	ertain process d A and φ are φ			A sin(a (2)		ϕ) is random nd ϕ are rand		
27.			constant	S	(2)	A a	nd ϕ are rand	dom varia	
	(1) (3) An	A and φ are φ A and φ are φ	constant complex	s conjugate: e with a re	(2) s (4) 	A an Nor	nd ϕ are rand the of the above ex of 1.45 ar	dom varia ve	
	(1) (3) An	A and φ are φ A and φ are φ optical fiber ha	constant complex	s conjugate: e with a re	(2) s (4) 	A an Nor	nd ϕ are rand the of the above ex of 1.45 ar	dom varia ve	bles
27. 28.	(1) (3) An inde (1) Whi	A and ϕ are on A and ϕ are on ϕ and ϕ are one optical fiber has ex of 1.42. The row 0.12	constant complex as a core numerica (2) lop is be	s conjugates e with a re al aperture 0.18 st suited fo	(2) s (4) fractiv of the or sync	A an Nor re indo fiber (3) hrono	nd ϕ are rand the of the above ex of 1.45 and is : 0.29 us transfer of	dom varia ve nd claddin (4)	bles g with a refract
28.	(1) (3) An inde (1) Whi	A and φ are φ A and φ are φ optical fiber ha ex of 1.42. The r 0.12	constant complex as a core numerica (2) lop is be	s conjugates e with a re al aperture 0.18 st suited fo	(2) s (4) fractiv of the or sync	A an Nor re inde fiber (3) hrono ment ?	nd ϕ are rand the of the above ex of 1.45 and is : 0.29 us transfer of	dom varia ve nd claddin (4)	bles g with a refract 0.38

SO3	3				10)			The				
30.		lace transform	of 3 cos	ωt is :					$\frac{s}{3(s^2+\omega^2)}$				
							0.		5				
	(1)	$\frac{3\omega}{s^2+\omega^2}$	(2)	$\frac{3s}{s^2 + \omega^2}$		(3)	$\frac{3s}{s^2 - \omega^2}$	(4)	$\frac{1}{3(s^2+\omega^2)}$				
31.		AM-DSBFC sy Iulating signal							er. If amplitude o power is :				
	(1)	10 W	(2)	15 W		(3)	20 W	(4)	7 W				
32.	Whi	ich of the follo	wing is z	æro?									
	(1)	grad div	(2)	div grad		(3)	curl grad	(4)	curl curl				
33.	 The	dominal mode	e for rect	angular way	ve gui	des is	;						
	(1)	TE ₁₁	(2)	TM ₁₁		(3)	TE ₁₀₁	(4)	TE ₁₀				
34.	-	Impulse response of a certain system is $h(t)$. If input of that system is $x(t)$ then output of the system is given by :											
	(1)	multiplicatio	n of <i>x</i> (t)	and $h(t)$	(2)	addi	tion of x(t) an	d <i>h</i> (<i>t</i>)					
		convolution	e	3.1.40	(4)	mon	e of the above						

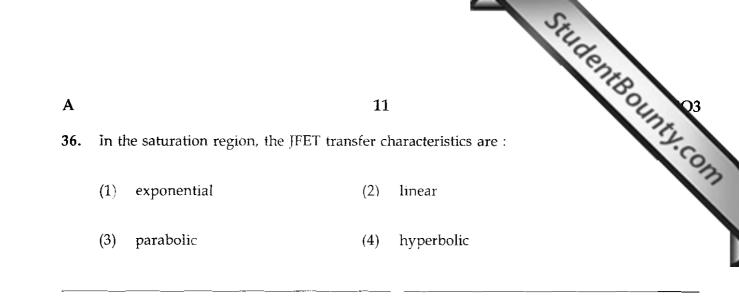
(1) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$ (2) $\int_{-\infty}^{\infty} X(s)e^{-st}ds$ (3) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt$ (4) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-st}dt$



37. Magnetic flux over a surface having flux density B is given by :

(1)
$$\phi = \iint \mathbf{B} \cdot ds$$
 (2) $\phi = \int \mathbf{B} \cdot ds$
(3) $\phi = \iiint \mathbf{B} \cdot ds$ (4) None of the above

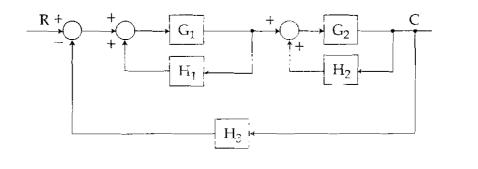38. The transfer function of the system as shown below with $H_1 = \frac{1}{G_1}$ and $H_2 = \frac{1}{G_2}$ is :



(1)
$$\frac{G_1}{1 - H_1 G_1}$$
 (2) $\frac{G_2}{1 - H_2 G_2}$ (3) H_3 (4) $\frac{1}{H_3}$

SPACE FOR ROUGH WORK

12

- StudentBounts.com For a network having resistors and independent sources, it is desired to obtain The 39. equivalent across the load which is in parallel with an ideal current source. Then which the following statements is true?
 - The Thevenin equivalent circuit is simply that of a voltage source. (1)
 - (2)The Thevenin equivalent circuit consists of a voltage source and a series resistor.
 - The Thevenin equivalent circuit does not exist but the Norton equivalent does exist. (3)
 - (4)None of these

The eigen value and corresponding eigen vector of matrix $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ is given by : 40.

- (1) 2, $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ respectively
- (2) 4, $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ respectively
- (3) 6, $\begin{bmatrix} 4\\1 \end{bmatrix}$ respectively
- (4) None of the above

41. A transmission line is said to be distortionless line if :

- (1) attenuation constant ' α ' is frequency independent and phase constant ' β ' is linearly dependent on frequency.
- attenuation constant ' α ' is frequency dependent and phase constant ' β ' is frequency (2) independent.
- both attenuation constant ' α ' and phase constant ' β ' are frequency dependent. (3)
- (4) both attenuation constant ' α ' and phase constant ' β ' are frequency independent.

SPACE FOR ROUGH WORK

SO₃

A		13									
42.	A sy	13 system with lag compensation network : increases system bandwidth. (2) decreases system bandwidth. (4)									
	(1)	increases system bandwidth. (2) decreases system bandwidth.									
	(3)	does not affect system bandwidth. (4) None of the above.									
43.	Fan	in of CMOS logic family is higher than that of TTL logic family because :									
	(1)	input resistance of MOSFET is more as compared to BJT.									
	(2)	input resistance of BJT is more as compared to MOSFET.									
	(3)	of output resistance of MOSFET.									
	(4)	none of the above									
 44.	Four	rier transform of δ(t) :									
	(1)	zero (2) 1 (3) $2\pi\delta(\omega)$ (4) $2\delta(\omega)$									
45.	At la	large forward biases, tunnel diodes conducts due :									
	(1)	avalanche multiplication in the space charge layer.									
	(2)	the diffusion of carriers across the space charge layer.									
	(3)	displacement currents of the diffusion capacitance.									
	(4)	tunneling of carriers across the forbidden energy gap.									
46.	The	The skin depth in copper is :									
	(1)	directly proportional to frequency of EM wave.									
	(2)	inversely proportional to frequency of EM wave.									
	(3)	independent of frequency of EM wave.									
	(4)	none of the above									

- .

- - - -

		14 System is BIBO stable and causal if the poles of system function H(z) lie :
SO3		14
47.	The s	system is BIBO stable and causal if the poles of system function $H(z)$ lie :
	(1)	outside the unit circle of the z-plane.
	(2)	inside the unit circle of the z-plane.
	(3)	on the unit circle of the z-plane.
	(4)	Both (1) and (3)

48. Which one of the following methods is the multi-step method used for obtaining numerical solution of first order differential equations ?

(1)	Euler's method	(2)	Improved Euler's method
(3)	Runge-Kutta method	(4)	Adams-Basford method

49. Foster - Seeley discriminator is used for :

(1)	AM modulation	(2)	AM demodulation

(3) FM modulation (4) FM demodulation

50. Reduced incidence matrix of certain network is shown below.

 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

 $\frac{1}{2}$

The eliminated row of the matrix is :

(1)	[1	0	0	1	0	1]	(2)	[0	0	1	1	1	0]
(3)	[1	0	0	0	-1	-1]	(4)	[1	1	0	-1	0	1]

Α

- StudentBounty.com Which one of the following expressions is not Maxwell's equation for time - varying 51.
 - (1) $\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{e}_{\mathbf{v}}}{dt} = 0$ (2) $\nabla \cdot \mathbf{D} = \mathbf{e}_{\mathbf{v}}$ $(4) \qquad \oint \mathbf{B} \cdot ds = 0$ (3) $\nabla \cdot E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- The line integral $I = \int [x^2 y dx + (x z) dy + xyz dz]$ where C is the arc of parabola $y = x^2$ in 52. z plane from A : (0, 0, 2) to B : (1, 1, 2) is :
 - (1) $-\frac{15}{17}$ (2) $\frac{13}{15}$ (3) $-\frac{17}{15}$ (4) = 0
- 53. Two dice are thrown. The probability that the sum on the dice is seven, is :
 - $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{1}{7}$ $(3) \quad \frac{1}{6}$ (1) (4) 1
- The electrical power output of a photodiode is maximum when : 54.
 - small reverse bias exists across it. (1)
 - (2)large reverse bias exists across it.
 - (3)small forward bias exists across it.
 - (4) small forward current flows through it irrespective of the bias.
- According to Cauchy's Integral Theorem, if f(z) is analytic in simply connected bounded 55. domain D, then for every simple closed path C in D is :

(1)	$\int_C f(z) dz = \infty$	(2)	$\int_C f(z) dz = 0$
(3)	$\int_C f(z) dz < \infty$	(4)	$\int_C f(z) dz \neq 0$

SPACE FOR ROUGH WORK

StudentBounty.com Which one of the following linear partial differential equations represents one dimension 56. wave equation ?

16

(1) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

(2)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(3)
$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

(4)
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

In all above equations 'c' is constant, 't' is time and $x_i y_i z$ are Cartesian coordinates.

57. The data sheet of a certain 8-bit Analog to Digital Converter lists following specifications. **Resolution : 8-bit**

Full-scale error : 0.02%

Full-scale analog input : +5 V.

The quantization error and total possible error are :

- (1)19.607 mV and 20.607 mV respectively.
- (2)20.607 mV and 19.607 mV respectively.
- (3) 20.607 mV and 21.607 mV respectively.
- 19.607 mV and 18.607 mV respectively. (4)
- The range of 'K' for which the system represented by characteristic equation 58. $S^4 + 6S^3 + 11S^2 + 6S + K = 0$ becomes stable, is :
 - (1)K < 0(2)10 < K < 20
 - None of the above (3) 0 < K < 10(4)

SPACE FOR ROUGH WORK

SO3

A	17 941, 3									
59.	17 In a silicon p-n junction diode, contact potential : (1) decreases with increase in donor and acceptor atom concentration.									
	(1)	(1) decreases with increase in donor and acceptor atom concentration.								
	(2)									
	(3)	3) remains independent of donor and acceptor atom concentration.								
	(4) increases with increase in donor and acceptor atom concentration									
 60.	In JF	·ET (n-channel)) self bias	circuit, volta		ource resistar		and JFET is ha	 ving	
60 <i>.</i>	In JF V _P =	ET (n-channel) = -4 V and I _D) self bias ₅₅ = 10 m	circuit, volta A. The drain	ige across s	source resistar equal to :	nce is 2 V,			
60.	In JF	·ET (n-channel)) self bias ₅₅ = 10 m	circuit, volta A. The drain	ige across s	ource resistar	nce is 2 V,		ving	
60.	In JF $V_p =$ (1)	ET (n-channel) = -4 V and I _D) self bias ₅₅ = 10 m (2)	circuit, volta A. The drain 5 mA	nge across s n current is (3)	source resistar equal to :	nce is 2 V,			

62. In two input CMOS NOR gate :


- (1) pull down network consists of series combination of two NMOS transistors while pull up network consists of parallel combination of two PMOS transistors.
- (2) pull down network consists of parallel combination of two NMOS transistors while pull up network consists of series combination of two PMOS transistors.
- (3) pull down and pull up network consists of parallel combination of two NMOS and PMOS transistors respectively.
- (4) pull down and pull up network consists of series combination of NMOS and PMOS transistors respectively.

18

- 63. The purpose of thick field oxide in MOSFET fabrication is :
 - (1) to provide gate insulator MOSFET.
 - (2) to provide isolation between MOSFETs.
 - (3) to prevent breakdown of MOSFET.
 - (4) to increase conductivity of MOSFET.
- 64. Diodes are used to clip voltage in circuits because they act as :
 - (1) current sources under certain bias conditions.
 - (2) voltage sources under certain bias conditions.
 - (3) inductors that can remove current spikes.
 - (4) dependent current sources whose current is clipped by the load resistor value.
- 65. In the Wein bridge oscillator, phase shift provided by Amplifier and feedback network for sustained oscillation is :
 - (1) 180° and 180° respectively
- (2) 0° and 180° respectively

StudentBounty.com

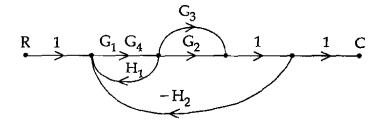- (3) 360° and 0° respectively
- (4) 180° and 0° respectively
- 66. The transfer function for a system with its signal flow diagram as shown below is :



(1)
$$\frac{G_2G_3(G_1+G_4)}{1+G_1G_4H_1+G_1G_2G_4H_2+G_1G_3G_4H_2}$$


(2)
$$\frac{G_1G_4(G_2+G_3)}{1 - G_1G_4H_1 + G_1G_2G_4H_2 + G_1G_3G_4H_2}$$

(3)
$$\frac{G_1G_2G_3G_4}{1+G_1G_2G_4H_2-G_1G_3G_4H_2}$$

(4)
$$\frac{G_1G_3(G_2+G_4)}{1-G_1G_4H_1+G_1G_2G_4H_2+G_1G_3G_4H_2}$$

SPACE FOR ROUGH WORK


SO3

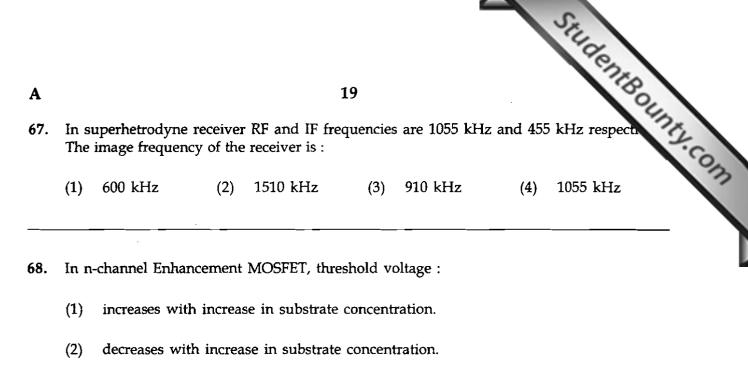

- (3) increases with decrease in substrate concentration.
- (4) remains independent of substrate concentration.
- **69.** Given that $x(t) \xleftarrow{\text{L.T}} X(s)$, the Inverse Laplace transform of $-\frac{d}{dt}X(s)$ is :

(1)
$$-\frac{d}{dt}x(t)$$
 (2) $-tx(t)$ (3) $\frac{d}{dt}x(t)$ (4) $tx(t)$

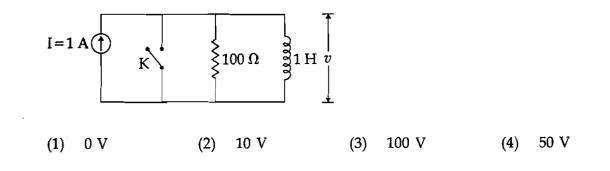70. The network shown in the figure has the switch 'K' opened at t = 0. The voltage 'v' just after the switch is opened i.e. at t = 0 + is:



SPACE FOR ROUGH WORK

SO3

- StudentBounty.com 71. If a sinusoidal source is connected to a network of linear passive elements, then every voltage and current in that network in the steady state is :
 - (1)sinusoidal with same frequency, amplitude and phase.
 - (2)sinusoidal with same frequency as that of source but with different amplitude and phase.
 - (3) sinusoidal with different frequency, amplitude and phase.
 - (4) none of the above


Solution of differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = 0$ with initial conditions y(0) = 4 and 72. $dy_{1} = 1$ is :

$$\frac{dx}{dx} = 0 - 1 \text{ is } :$$

(2) $y(x) = 3e^{x} + e^{-2x}$ (4) $y(x) = 2e^{x} - 3e^{-2x}$ (1) $y(x) = 4e^x - e^{-2x}$

(3) $y(x) = e^x - 4e^{-2x}$

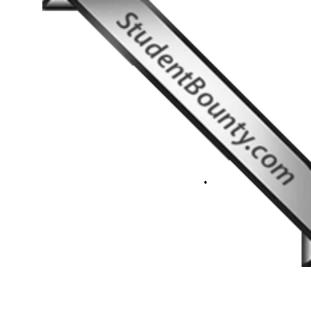- 73. In n-tab CMOS process :
 - (1)NMOS is fabricated in native substrate and PMOS is fabricated tub.
 - (2) PMOS is fabricated in native substrate and NMOS is fabricated in tub.
 - NMOS and PMOS both are fabricated in native substrate. (3)
 - (4) NMOS and PMOS both are fabricated in tub.




21

74. N-point DFT of X[n] = u[n] - u[n - N] is :

- (1) $X[k] = \begin{cases} 0 & \text{for } k \neq 0 \\ N & \text{for } k = 0 \end{cases}$
- (2) X[k] = 0 for all k

(3) X[k] = N for all k

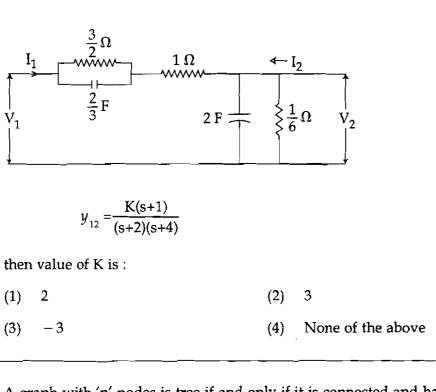- (4) $X[k] \approx \begin{cases} N & \text{for all } k \neq 0 \\ 0 & \text{for } k = 0 \end{cases}$
- 75. For the network shown below,



76. A graph with 'n' nodes is tree if and only if it is connected and has :

- (1) n-2 branches/edges (2) n branches/edges
- (3) n+1 branches/edges (4) n-1 branches/edges

SPACE FOR ROUGH WORK


P.T.O.


A

StudentBounty.com SO3 22 77. For distortionless transmission through an LTI system amplitude $H(\omega)$ is : constant (2)one (1)(4) linearly dependent on ω (3)zero A telephone line has bandwidth of 3.2 kHz and signal-to-noise ratio of 35 dB. The maximum 78. theoretical data rate is :

(1)	37.2 kb/sec	(2)	50.2 kb/sec
(3)	70 kb/sec	(4)	80 kb/sec

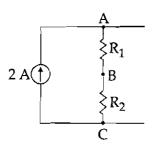79. Equivalent circuit of the network shown below is :



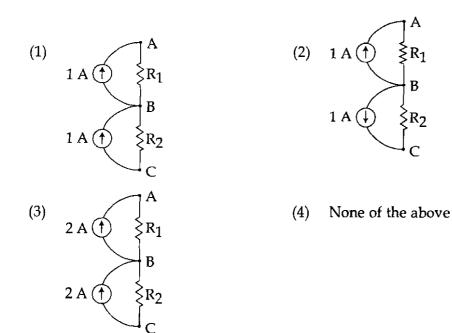

A

80. PID controlled system has :

(1) P and I actions in forward path and D action in feedback path.

(2) P and I actions in feedback path and D action in forward path.

(3) All the three i.e. P, I and D actions in forward path.

(4) All three i.e. P, I and D actions in feedback path.

- o 0 o -

SPACE FOR ROUGH WORK

P.T.O.

StudentBounts.com

सूचना — (पृष्ठ 1 वरून पुढे....)

- StudentBounty.com (8) प्रश्नपुस्तिकेमध्ये विहित केलेल्या विशिष्ट जागीच कच्चे काम (रफ वर्क) करावे. प्रश्नपुस्तिकेव्यतिरिक्त उत्तरपत्रिकेवर वा इतर कागुदावर कच्चे काम केल्यास ते कॉपी करण्याच्या उद्देशाने केले आहे, असे मानले जाईल व त्यानुसार उमेदवारावर शासनाने जारी केलेल्या ''परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्याबाबतचे अधिनियम-82'' यातील तरतदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व दोषी व्यक्ती कमाल एक वर्षाच्या कारावासाच्या आणि/किंवा रुपये एक हजार रकमेच्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.
- (9) सदर प्रश्नपत्रिकेसाठी आयोगाने विहित केलेली वेळ संपल्यानंतर उमेदवाराला ही प्रश्नपुस्तिका स्वतःबरोबर परीक्षाकक्षाबाहेर घेऊन जाण्यास परवानगी आहे. मात्र परीक्षा कक्षाबाहेर जाण्यापूर्वी उमेदवाराने आपल्या उत्तरपत्रिकेचा भाग-1 समवेक्षकाकडे न विसरता परत करणे आवश्यक आहे.

नमुना प्रश्न

Pick out the correct word to fill in the blank :

Q. No. 201. I congratulate you _ _ your grand success.

> (4) (1)for (2)at (3) on about ह्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर ''(3) on'' असे आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर ''(3)'' होईल. यास्तव खालीलप्रमाणे प्रश्न क्र. 201 समोरील उत्तर-क्रमांक ''(3)'' हे वर्तुळ पूर्णपणे छायांकित करून दाखविणे आवश्यक आहे.

(4)प्र. क्र. 201. (1)(2)

> अशा पद्धतीने प्रस्तुत प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाचा तुमचा उत्तरक्रमांक हा तुम्हाला स्वतंत्ररीत्या पुरविलेल्या उत्तरपत्रिकेवरील त्या त्या प्रश्नक्रमांकासमोरील संबंधित वर्तुळ पूर्णपणे छायांकित करून दाखवावा. ह्याकरिता फक्त काळ्या शाईचे बॉलपेन वापरावे, पेन्सिल वा शाईचे पेन वापरू नये.

> > कच्च्या कामासाठी जागा /SPACE FOR ROUGH WORK